



COURS ELECTRICITE

Semestre 1

Chapitre 1 - CIRCUITS ELECTRIQUES EN REGIME STATIONNAIRE

1 – VOCABULAIRE, DEFINITIONS


Un circuit électrique est un ensemble de composants conducteurs ou semi-conducteurs, reliés entre eux par des fils de jonctions et dans lequel circule un courant électrique.

Un dipôle électrique est un composant électrique limité par deux bornes (résistor, condensateur, bobine, pile, etc ...)

Un nœud est un point commun à plus de deux dipôles.

Une maille est une portion d'un circuit électrique constituant un contour fermé.

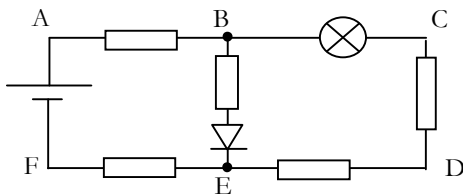Une branche est une portion de circuit électrique entre deux nœuds consécutifs.



Exercice :

Nommer les différentes branches de ce circuit.

Nommer les différentes mailles de ce circuit.

Nommer les différents nœuds de ce circuit.


2 – COURANT ELECTRIQUE

2.1 - DEFINITION

De façon générale, le courant électrique résulte d'un déplacement de porteurs de charges dans un conducteur.

Ce peut être le déplacement d'ions dans une solution (électrolyse cf chimie) ou le déplacement d'électrons dans un métal.

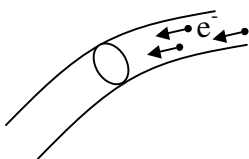Ce dernier cas nous intéresse plus particulièrement dans le cadre du cours d'électricité !




Ainsi le courant électrique dans un conducteur métallique apparaît comme :

La vitesse de déplacement des électrons est faible (de l'ordre du $m s^{-1}$, ce n'est pas la vitesse de la lumière !)

Sens conventionnel :

2.2 – ORIENTATION D'UNE BRANCHE

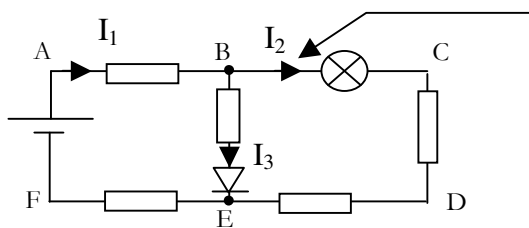

Chaque branche doit être orientée :

Le choix du sens est **arbitraire** ...

... mais avec une certaine habitude, on choisira le sens donnant des intensités positives après calculs.


Orienter une branche consiste à placer une flèche sur le conducteur et placer une lettre I à proximité.

Chaque branche étant a priori parcourue par des courants d'intensité différentes, on indicera la lettre I.

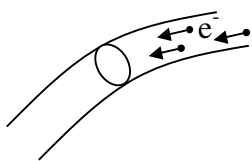2.3 – RELATION ENTRE CHARGE ET INTENSITE

Charge électrique d'un électron est : $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} C$

L'intensité du courant électrique traversant un conducteur est un débit de charge : c'est la charge dq traversant une section droite du conducteur pendant un intervalle de temps dt .



i en ampères A
 dq en Coulomb C
 dt en secondes s

Si quelle que soit la date t de l'évaluation de i on obtient toujours la même valeur : $i(t) = cste$, alors le courant est continu, on le note en majuscules : I.

Sinon le courant est variable dans le temps, on le note en minuscules $i(t)$ ou plus simplement i . On parle de grandeur instantanée.

On pourra alors comme en mécanique pour les vitesses s'intéresser à une intensité moyenne I_{moy}


On parle de régime stationnaire quand la loi d'évolution des grandeurs électriques est définitivement établie. Cela ne veut pas dire qu'elles soient continues c'est à dire constantes dans le temps.

L'intensité du courant est une grandeur algébrique. Suivant l'orientation arbitraire de la branche effectuée, le résultat du calcul de i peut être

- positif : les électrons se déplacent en sens inverse de l'orientation choisie
- négatif : les électrons se déplacent dans le sens de l'orientation choisie

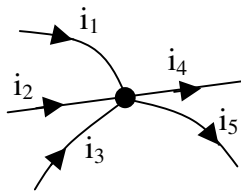2.4 - LOI DES NOEUDS

Elle résulte du principe de conservation de la charge électrique en régime stationnaire : En régime stationnaire, il n'y a ni accumulation ni disparition de charge électrique dans un circuit.



Loi des nœuds :

Conséquence : L'intensité du courant électrique est la même en tout point d'une même branche.


2.5 – MESURE DE L'INTENSITE DU COURANT

Compte tenu de la définition du courant, il faut que l'appareil de mesure soit traversé par le débit d'électrons à mesurer.

L'intensité du courant électrique se mesure à l'aide d'un ampèremètre inséré en série dans la branche dans laquelle on souhaite réaliser la mesure.

3 - TENSION OU DDP


3.1 - TENSION : FORCE ELECTROMOTRICE

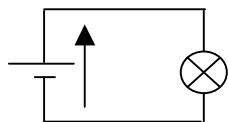

Le générateur de tension agit comme une pompe ou une différence de hauteur dans un système hydraulique : Il est nécessaire pour obtenir un courant.

Attention : la fem reste une tension exprimée en Volt, ce n'est pas une force au sens mécanique en Newton !

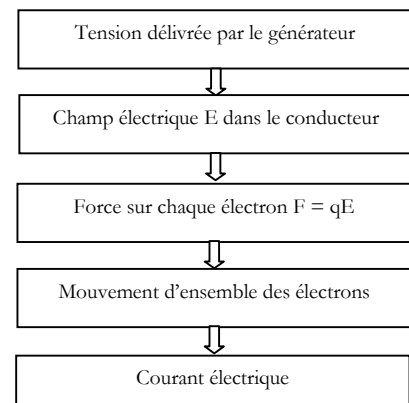La tension est dans le cas des générateurs parfois appelée « force électromotrice » (fem), en effet :




3.2 - TENSION : DIFFERENCE DE POTENTIEL

La tension peut aussi être considérée dans le cas des récepteurs et des générateurs comme une différence de potentiels (ddp) => toujours entre deux points

Les potentiels sont définis à une constante près, seule la tension ou différence de potentiel a un sens physique.

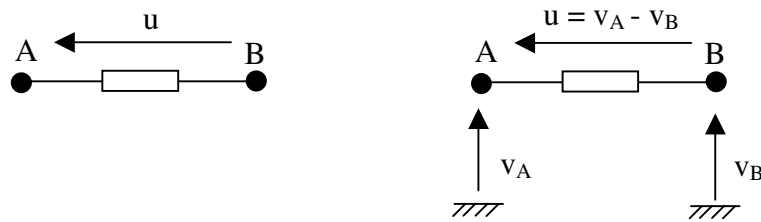
La masse d'un circuit est un point servant de référence des potentiels auquel on attribue arbitrairement un potentiel nul.




Ainsi la tension entre deux points A et B d'un dipôle est représentée par une flèche tension. C'est une grandeur algébrique (avec signe) qui s'exprime en Volt.

3.3 – CONVENTIONS D'ORIENTATIONS


Convention récepteur :

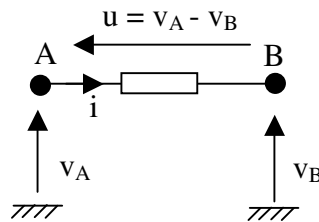

Convention générateur :

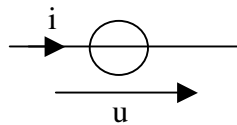

3.4 - LOI DES MAILLES

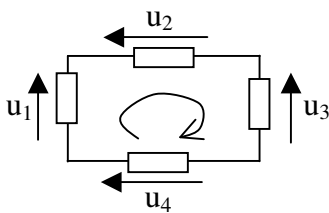


3.5 – MESURE DES TENSIONS



La tension se mesure entre deux points d'un circuit, le Voltmètre est branché en parallèle entre ces deux points. Il y a forcément deux fils !

4 – GENERALITES SUR LES DIPOLES


4.1 – CARACTERISTIQUE COURANT/TENSION

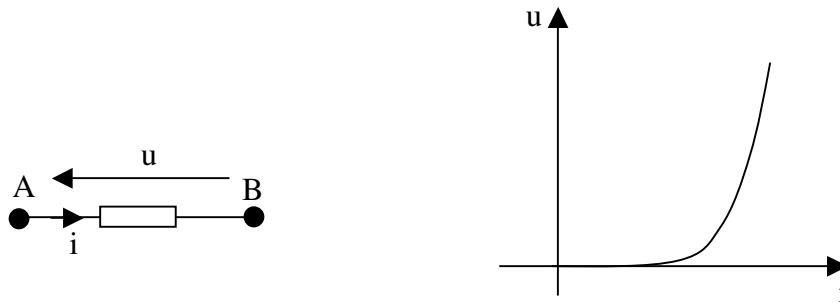

4.2 – DIPOLES PASSIFS OU ACTIFS

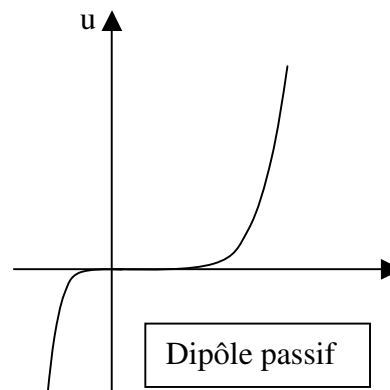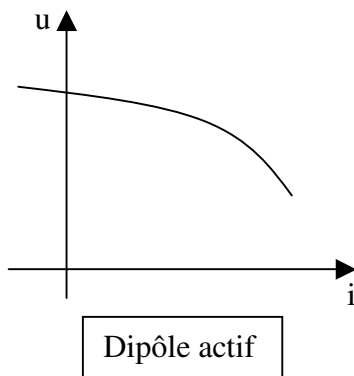


4.3 – POINT DE FONCTIONNEMENT D'UN CIRCUIT

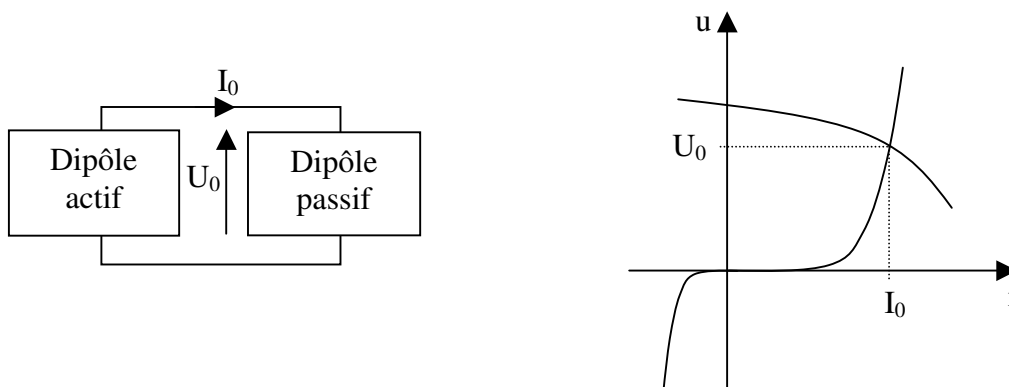

Chapitre 2 – DIPOLE PASSIF RESISTIF

1 – RESISTANCE, LOI D’OHM

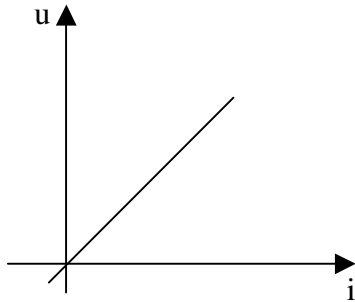Un dipôle passif résistif (résistor) est un dipôle dont la caractéristique courant/tension est une fonction linéaire, c’est à dire une droite passant par l’origine.




La relation entre u et i est une relation de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité (pente de la droite) est appelé résistance et noté R .

En utilisant la convention récepteur, on a ainsi la loi d’Ohm :

	U en volts I en Ampère R en Ohm (Ω)
--	--

La conductance G est l’inverse de la résistance : $G = 1/R$
 G s’exprime en Siemens (S).

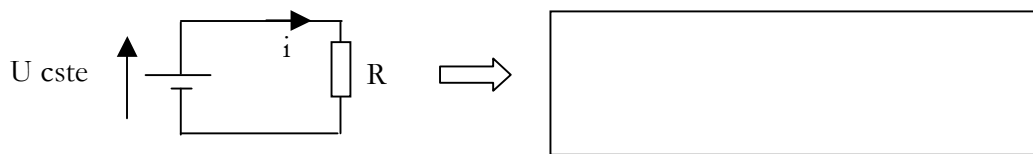
Dans un circuit constitué d’un résistor alimenté par un générateur de tension $\Rightarrow u = cste$




Remarque : Si la branche comportant le résistor est orientée selon la convention générateur, la loi d’Ohm devient $u = -Ri$

2 - GROUPEMENT DE RESISTANCES

En série :

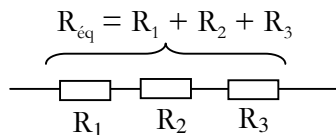


En parallèle :

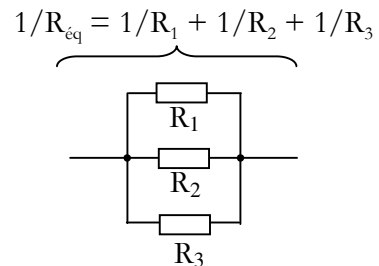

Exercice : démontrer ces relations en utilisant les lois énoncées au chapitre 1.

3 – DIVISEUR DE TENSION

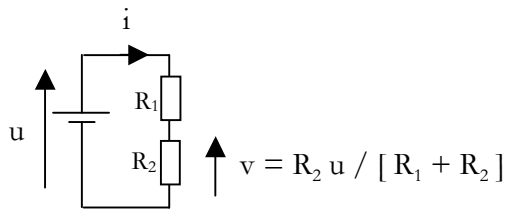

Attention : La formule n'est applicable que s'il y a même courant dans les deux résistances

Exercice : Démontrer cette relation

4 – LOI DES NOEUDS EN TERMES DE POTENTIELS


4.1 - METHODE

Dans un circuit électrique, on sera le plus souvent amené à utiliser la loi des nœuds. Pour cela on respectera la procédure suivante :


1) Sur le schéma :

a)

b)

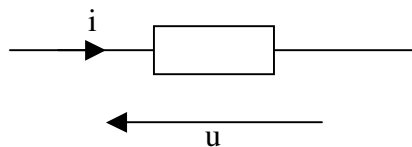

c)

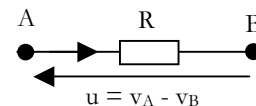


2)

3)


En général, on évite d'utiliser la loi des mailles, elle génère trop d'équations, trop de variables, les étudiants s'y perdent !

4.2 - EXEMPLE :

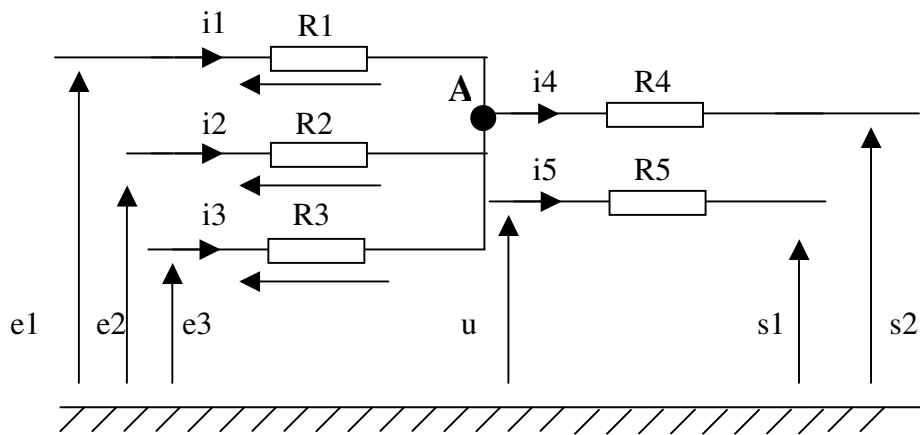

La loi des nœuds au point A donne :

4.3 – THEOREME DE MILLMAN

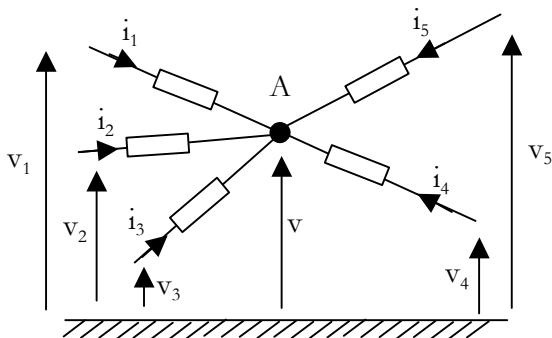

On utilise la formule de Millman dans les schémas de ce type. Toutes les branches menant au nœud considéré sont orientées vers ce nœud.

Exercice : Etablir le théorème de Millman en exprimant la tension v en fonction de v_1, v_2, v_3, v_4 et v_5 .

1 – GENERATEURS DE TENSION

1.1 - DEFINITION





En réalité cette tension a tendance à diminuer quand le courant débité augmente.

Pour preuve , les cas extrêmes :

$R_c = +\infty : I = 0$, fonctionnement à vide U est maxi : $U = U_T$

$R_c = 0$: court circuit $U = 0$ et I est maxi : $I = I_N$


1.2 - CARACTERISTIQUE

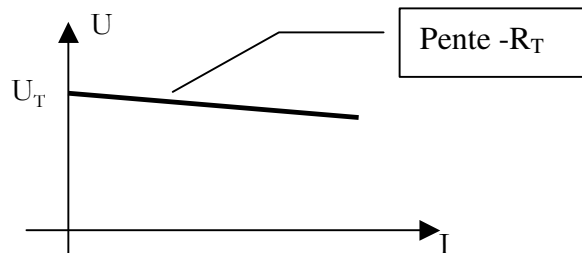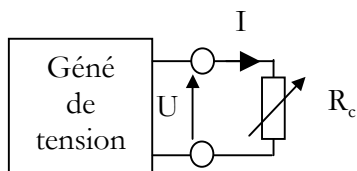

Equation de la caractéristique $U(I)$:

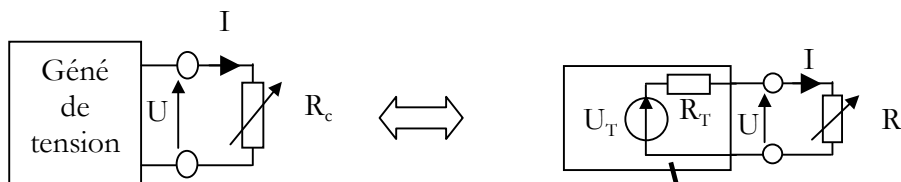1.3 - MODELE EQUIVALENT

Tout se passe comme si le générateur était constitué d'un générateur de tension parfait U_T avec une résistance R_T en série provoquant une chute de tension interne $R_T I$ expliquant la diminution de U quand I augmente.



Ceci est un modèle équivalent de Thévenin

2 - GENERATEUR DE COURANT


2.1 - DEFINITION




En réalité ce courant a tendance à diminuer quand la résistance de la charge augmente :

Pour preuve , les cas extrêmes :
 $R_c = 0$: court circuit $U = 0$ et I maxi : $I = I_N$
 $R_c = +\infty$: fonctionnement à vide $I = 0$

2.2 - CARACTERISTIQUE

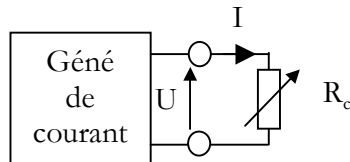


Equation de la caractéristique $U(I)$:

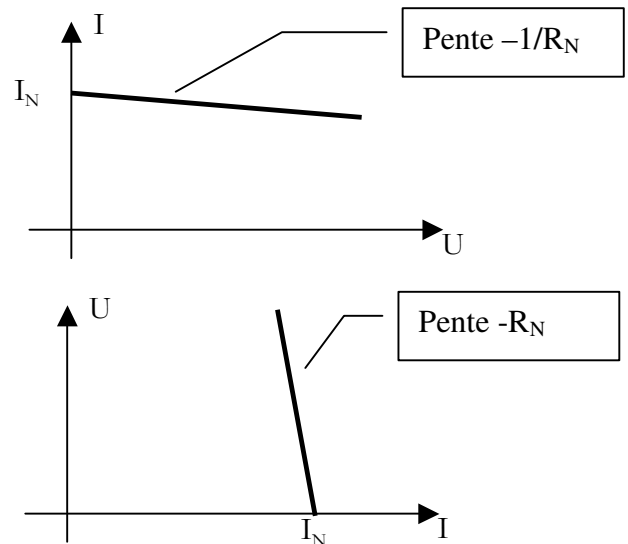


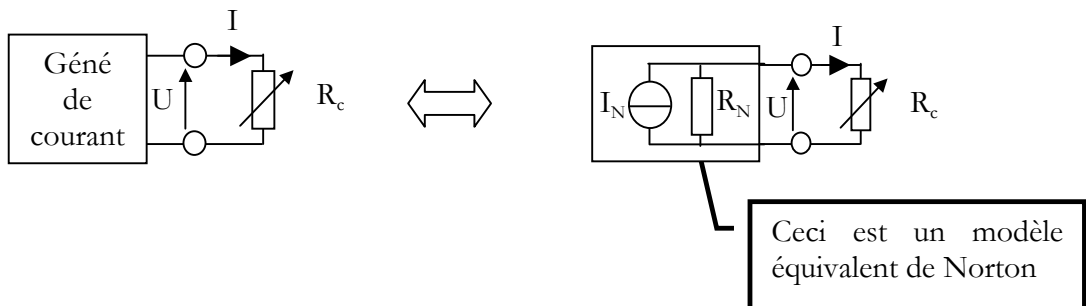2.3 - MODELE EQUIVALENT

Tout se passe comme si le générateur était constitué d'un générateur de courant parfait I_N avec une résistance R_N en parallèle dérivant une fraction du courant I_N d'autant plus grande que R_c augmente.




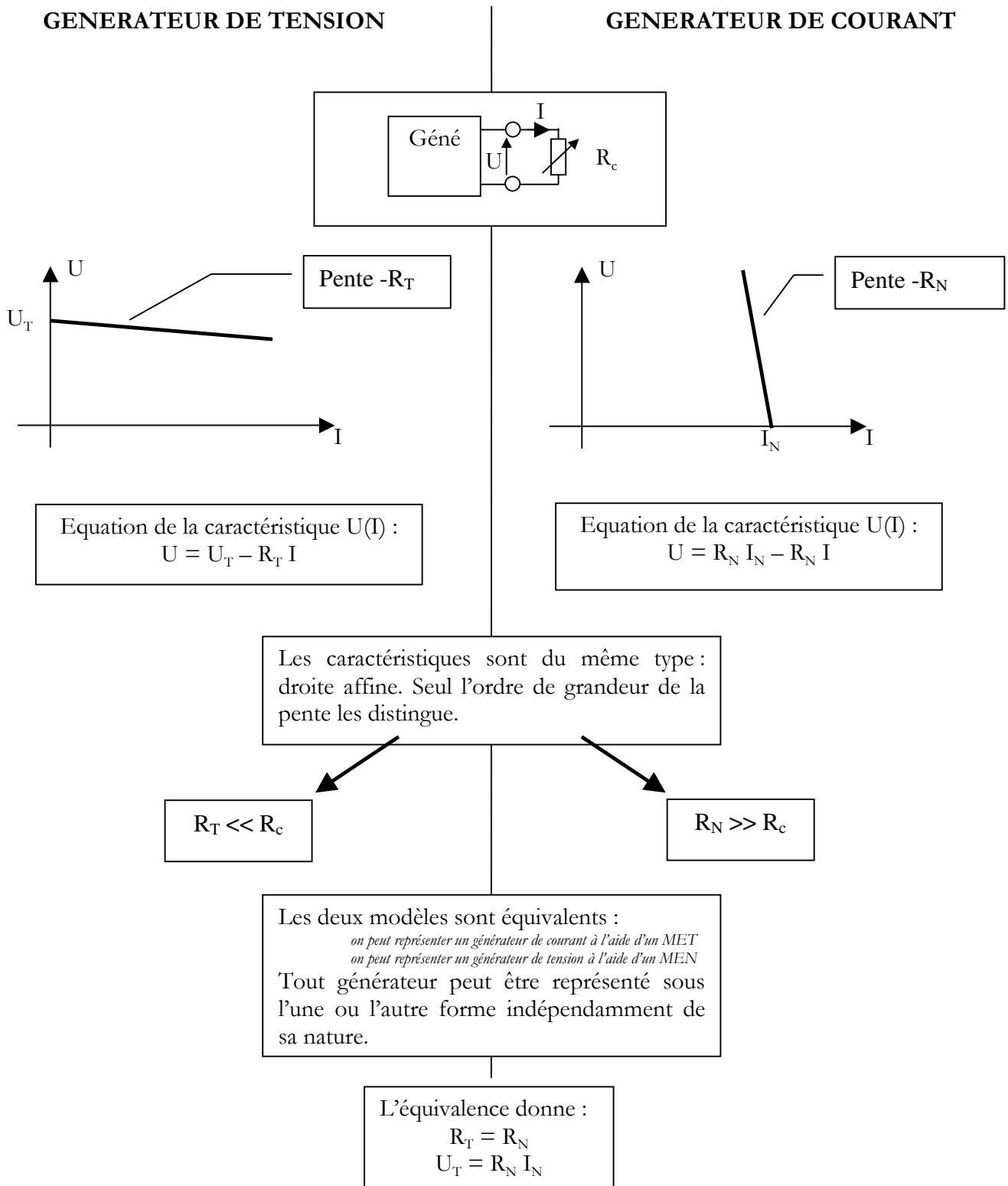3 – COMPARAISON GENERATEUR DE TENSION ET DE COURANT




Exemple : Un générateur de 12 V ayant une résistance interne de 1 k Ω peut être considéré comme un générateur de courant pour une charge de 10 Ω , et comme un générateur de tension pour une charge de 100 k Ω .

4 – THEOREMES DE THEVENIN ET NORTON

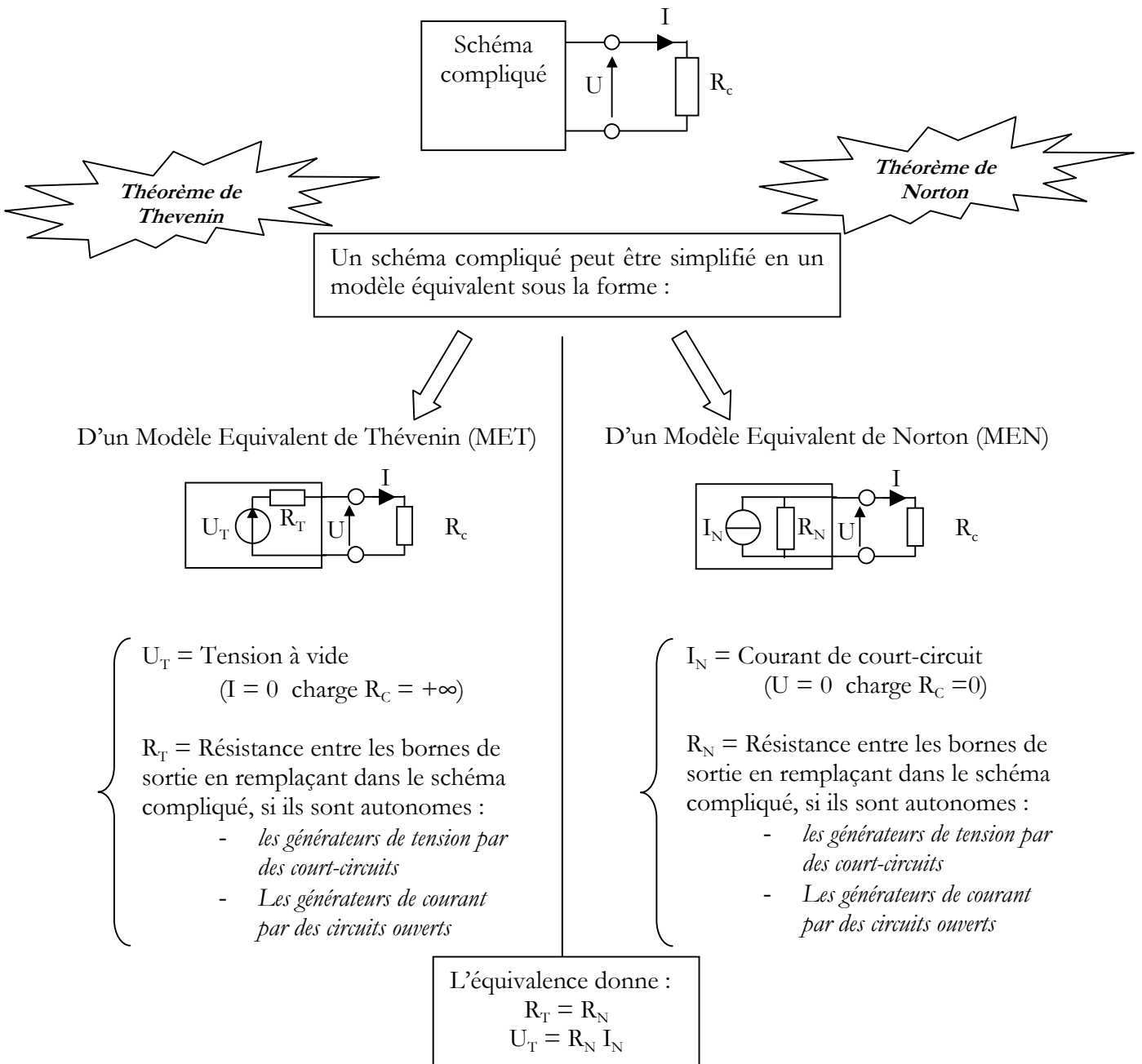

Définition d'un générateur autonome : C'est un générateur qui délivre une grandeur électrique (courant ou tension) non commandée par une autre.

Contre-exemple : Transistor bipolaire modèle BF petit signaux :

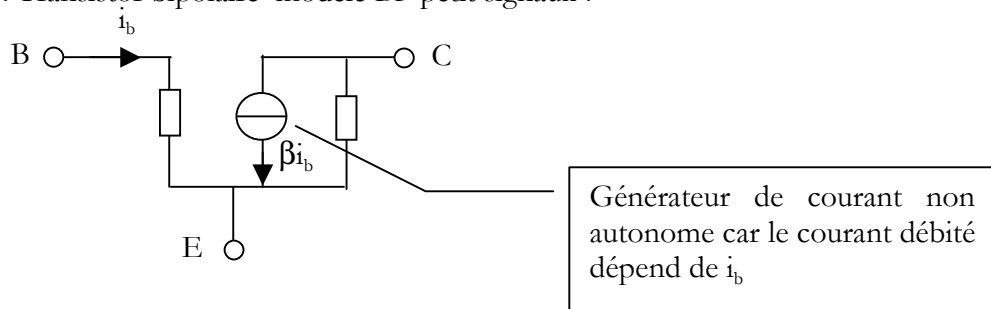

Chapitre 4 – LES CONDENSATEURS

1 – RAPPELS D'ELECTROSTATIQUE


1.1 – CHAMP ET FORCE ELECTROSTATIQUE

La présence de charges dans une région de l'espace modifie les propriétés physiques aux alentours : elles créent un champ électrique E dans leur voisinage.

Une charge q placée dans un champ électrostatique E subit une force électrostatique :


$$F = q E$$

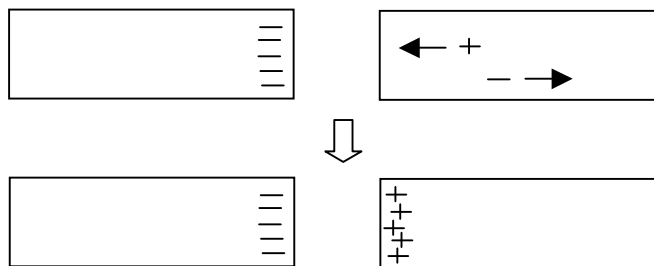Les forces électrostatiques sont responsables du phénomène d'influence électrostatique :



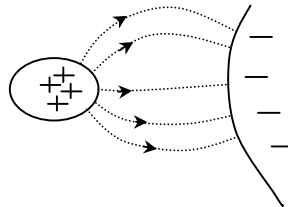
1.2 – LIGNES DE CHAMP

On appelle ligne de champ toute courbe orientée le long de laquelle le vecteur champ électrique est tangent en tout point.



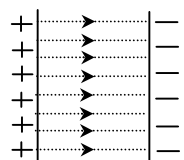1.3 – CHAMP UNIFORME

Considérons deux plaques parallèles chargées et en influence électrostatique.



Les lignes de champ sont des droites parallèles entre elles, le champ est uniforme : En tout point de l'espace entre les plaques, il a même direction, sens et intensité.

Dans ce cas, on a :

$$E = U / d$$

E champ électrique entre les plaques en $V m^{-1}$
 U tension entre les plaques en Volts
 d distance entre les plaques en m



2 – CONSTITUTION D'UN CONDENSATEUR

Un condensateur est un composant passif formé en associant deux conducteurs métalliques séparés par un dispositif isolant d'épaisseur suffisamment mince et constante.

Les deux conducteurs sont les armatures du condensateur

L'isolant est le diélectrique


Symbole :

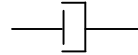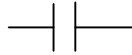

Condensateur polarisé

3 – CHARGE ET DECHARGE D'UN CONDENSATEUR

3.1 – DISPOSITIF ETUDIE

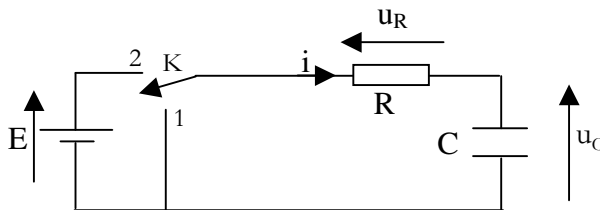


On enregistre $u_R(t)$ à l'aide d'un oscilloscope à mémoire lorsque l'interrupteur K bascule :

- de la position 1 à 2
- puis de 2 à 1.

Remarque : Puisque $u_R(t) = R i(t)$ alors $i(t)$ a la même forme que $u_R(t)$.

3.2 – EVOLUTION DE $i(t)$

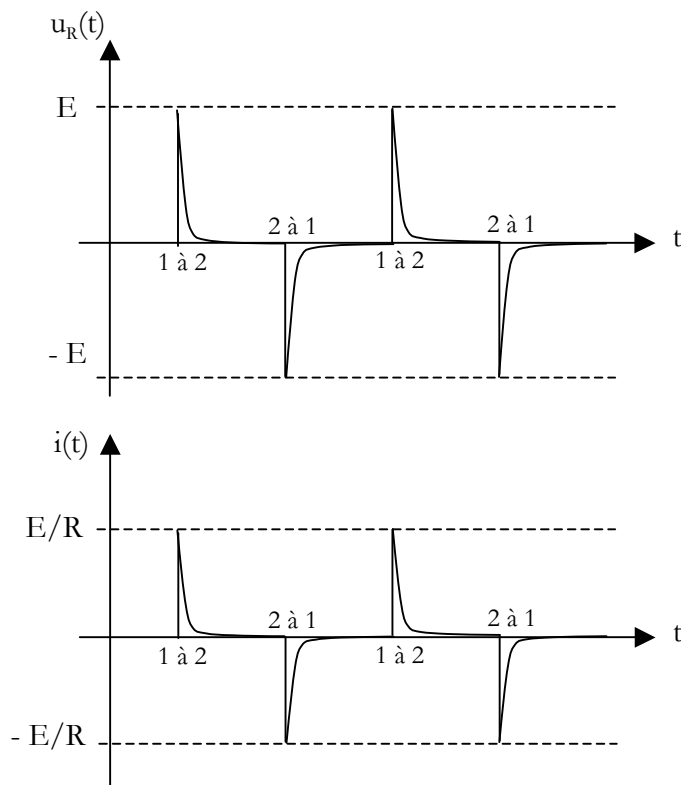


Conclusion : Bien que le circuit soit interrompu par l'isolant du condensateur, il y a transitoirement circulation d'un courant : C'est le phénomène d'influence électrostatique dans le condensateur qui provoque ce déplacement de charges.

Ce courant cesse :

- lorsque les armatures du condensateurs comptent le même nombre de charges (on dit que le condensateur est chargé)
- lorsque le condensateur est complètement déchargé

3.3 – EVOLUTION DE $u_C(t)$

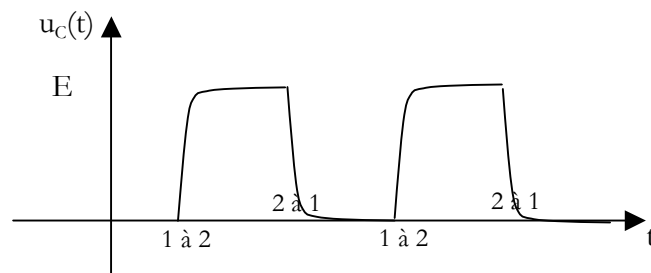

K bascule de 1 à 2 :


K bascule de 2 à 1 :

3.3 – CONCLUSIONS

4 – CAPACITE D'UN CONDENSATEUR

Dans le dispositif précédent, si E augmente alors l'amplitude de $i(t)$ augmente. La charge prise par le condensateur a augmenté.

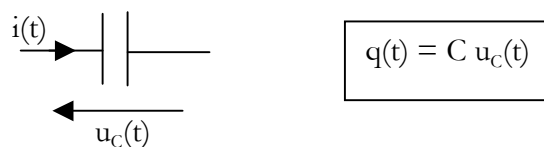Il y a proportionnalité entre la charge prise par le condensateur et la tension à ses bornes. Le coefficient de proportionnalité est la capacité du condensateur en Farad.



Cas d'un condensateur plan :

On montre que $C = \epsilon_0 S / e$ | S surface des armatures en m^2
 E épaisseur du diélectrique en m
 ϵ_0 : permittivité du vide =


Avec un isolant autre que l'air :

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r S / e$$

S surface des armatures en m²
 E épaisseur du diélectrique en m
 ϵ_0 : permittivité du vide =
 ϵ_r : permittivité relative du diélectrique

5 – ASSOCIATION DE CONDENSATEURS

5.1 – EN PARALLELE

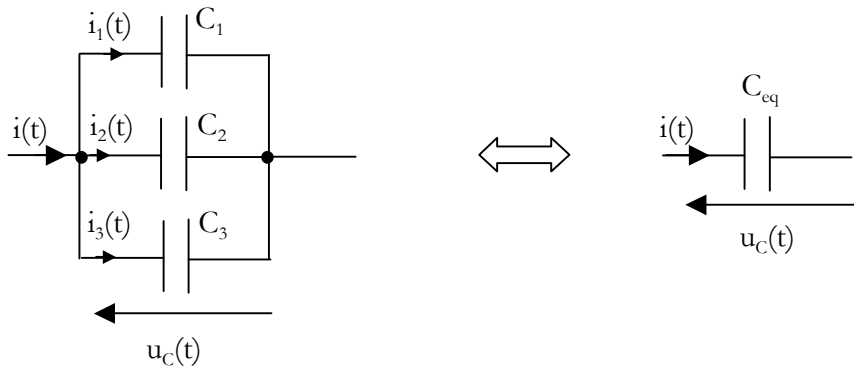


On a : $q_1 = C_1 u_c$ $q_2 = C_2 u_c$ $q_3 = C_3 u_c$

La charge totale est $q = q_1 + q_2 + q_3 = (C_1 + C_2 + C_3) u_c$
 $q = C_{eq} u_c$

On a donc : $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$

5.2 – EN SERIE

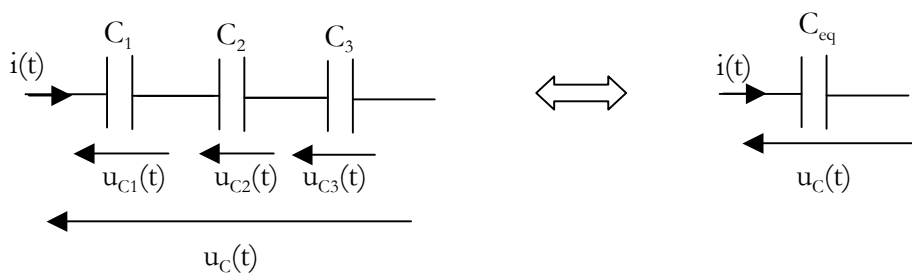

Par influence électrostatique, on a : $q_1 = q_2 = q_3 = q$

D'autre part : $u_c = u_{c1} + u_{c2} + u_{c3} = q_1/C_1 + q_2/C_2 + q_3/C_3$
 $= q(1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3) = q / C_{eq}$

On a donc : $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$

Chapitre 5 – CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX UTILISES EN EEA


De nombreuses fonctions de l'électronique analogique mises en œuvre dans une chaîne de mesure visent à traiter des signaux comme par exemple l'amplification, le filtrage.

Ces signaux véhiculant l'information sont variables dans le temps.

Ce chapitre a pour objet de définir certaines grandeurs caractérisant les signaux variables.

1 – SIGNAUX ALEATOIRES

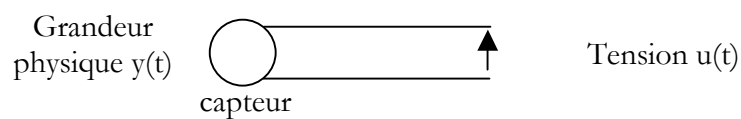Considérons une chaîne de mesure destinée à mesurer une grandeur physique y (par exemple une température). Pour cela on utilise un capteur dont le but est de transformer la grandeur physique en un signal électrique (un courant ou le plus souvent une tension).



Le signal électrique obtenu est une image de la grandeur physique mesurée.

Or, si on cherche à mesurer les grandeurs physiques, c'est bien parce qu'elles sont variables dans le temps :

y varie de façon continue (au sens mathématique) dans le temps et peut prendre une infinité de valeurs possibles dans un intervalle $[Y_{\min} ; Y_{\max}]$: y et donc u constituent ainsi des signaux analogiques.

y varie de façon plus ou moins imprévisible : y et donc u sont des signaux aléatoires.


Ainsi dans le cas le plus général, un signal de mesure apparaît comme un signal aléatoire dont l'étude (basée sur des méthodes statistiques) est hors programme du DUT Mesures Physiques.

Dans un certain intervalle de temps, les signaux apparaissent souvent comme périodiques (signal sonore, vibration mécanique par exemple). Ces signaux, après avoir caractérisé certaines grandeurs mesurables sont entièrement connus. Ce sont des signaux déterministes.

2 – SIGNAUX PERIODIQUES

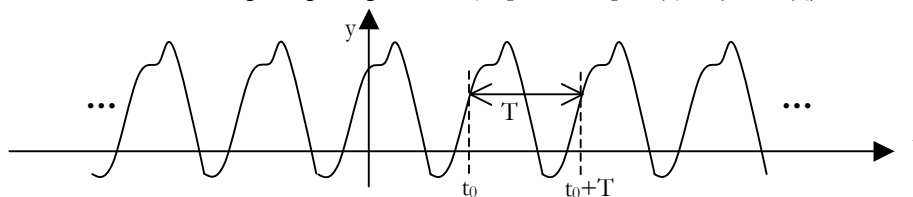2.1 – DEFINITION


Il existe T minimum tel que, quel que soit $t_0 \in]-\infty ; +\infty[$, $x(t_0+T) = x(t_0)$



T est la période du signal exprimée en seconde.

$f = 1/T$ est la fréquence du signal en Hz (s^{-1}) et représente le nombre de motifs (de cycles) par seconde.

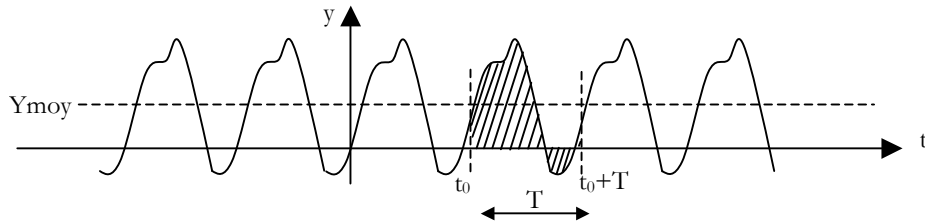
2.2 – VALEUR MOYENNE ou COMPOSANTE CONTINUE



Valeur moyenne :

$$Y_{moy} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} y(t) dt$$


On constate que :

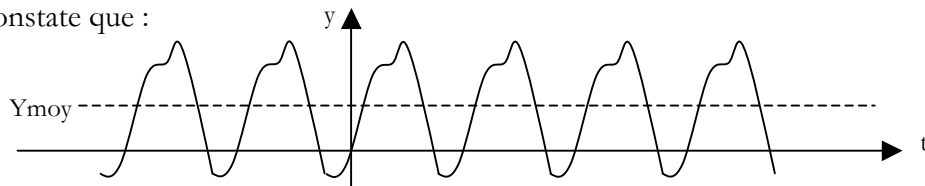

=



+

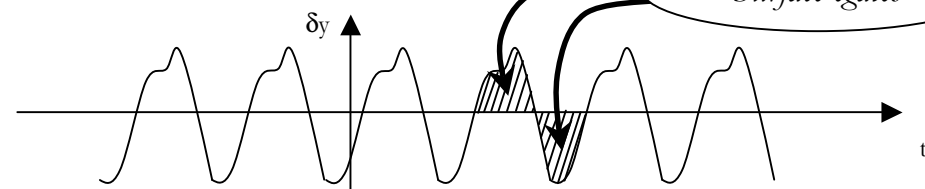

Ce qui s'écrit :

$$y(t) = Y_{moy} + \delta y(t)$$

Valeur moyenne ou
composante continue ou
tension de décalage
(offset)

Variations autour de la
valeur moyenne

- Remarques {
- La mesure de la valeur moyenne d'un signal électrique (tension courant) se réalise avec un voltmètre ou ampèremètre en position DC ou sur un calibre DC (direct current).
 - La position DC d'un oscilloscope permet d'observer le signal complet (Y_{moy} et δy)
 - La position AC d'un oscilloscope permet de couper la valeur moyenne et de n'observer que δy . (pratique si $Y_{moy} \gg \delta y$).

2.3 – VALEUR EFFICACE

$$\begin{aligned} Y_{\text{eff}}^2 &= \\ &= (1/T) \int_{t_0}^{t_0 + T} y^2(t) dt \end{aligned}$$

Pour un dipôle résistif, la puissance instantanée dissipée est :

$$p(t) = u(t) i(t) = R i^2(t) = u^2(t) / R$$

La puissance dissipée en moyenne est :

$$\begin{aligned} P &= (1/T) \int p(t) dt = R (1/T) \int i^2(t) dt = R I_{\text{eff}}^2 \\ &= (1/RT) \int u^2(t) dt = U_{\text{eff}}^2 / R \end{aligned}$$

La notion de valeur efficace prend tout son sens dans la notion de puissance moyenne dissipée.

La valeur efficace d'un courant (d'une tension) périodique quelconque représente l'intensité (la tension) continue qui produirait pendant une même durée le même dégagement de chaleur dans le même résistor.

La mesure d'une valeur efficace d'une grandeur électrique périodique quelconque s'effectue avec un appareil « RMS » (Root Mean Square) c'est à dire à valeur efficace vraie.

Il convient alors de regarder sur la notice la bande passante de l'appareil. Les multimètres numériques ont généralement des bandes passantes faibles. La mesure de la valeur efficace d'une tension de fréquence 100 kHz a de fortes chances d'être fausse !

3 - SIGNAL SINUSOIDAL

3.1 - DEFINITIONS

Soit une grandeur électrique sinusoïdale : $u(t) = U_{\text{max}} \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$

U_{max} est l'amplitude du signal ou encore valeur maximale ou encore valeur crête.

$\omega_0 t + \varphi_0$ est un angle (puisque les fonctions trigonométriques portent sur des angles !).

Cet angle est appelé phase instantanée du signal y .

Sa dérivée temporelle est la pulsation instantanée du signal $\omega(t) = d\varphi/dt$

φ_0 est la phase à l'origine (phase instantanée à $t=0$).

ω_0 est la pulsation du signal en rad.s^{-1}



Pour un signal sinusoïdal, la pulsation instantanée est constante : $\omega(t) = \omega_0$

Valeur efficace : $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}$ (résultat de calcul avec la définition ci-dessus, valable que pour le sinus !)

Pour une pulsation donnée, le signal sinusoïdal est caractérisé par :

- son amplitude U_{\max} ou sa valeur efficace U_{eff}
- sa phase à l'origine φ_0

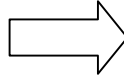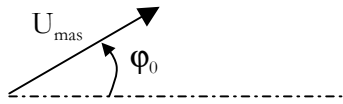Ainsi on peut associer un vecteur à cette grandeur sinusoïdale : le vecteur de Fresnel.




3.2 - DEPHASAGE DE DEUX GRANDEURS SINUSOIDALES DE MEME FREQUENCE

On considère deux grandeurs électriques sinusoïdales de même pulsation.

$$u_1(t) = U_{1\max} \sin \omega t$$

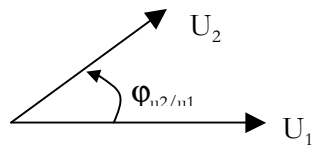
$$u_2(t) = U_{2\max} \sin (\omega t + \varphi_{u_2/u_1})$$




φ_{u_2/u_1} : déphasage de u_2 par rapport à u_1

$\varphi_{u_2/u_1} > 0$: u_2 en avance sur u_1

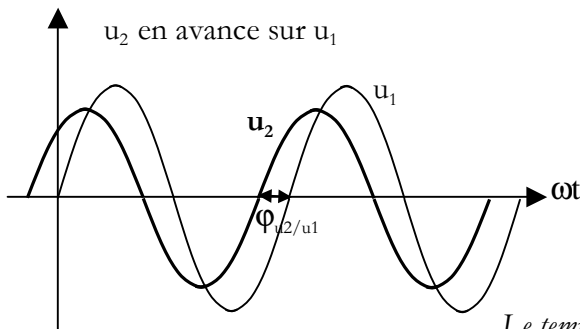$\varphi_{u_2/u_1} < 0$: u_2 en retard sur u_1




u_2 passe par son maximum avant u_1

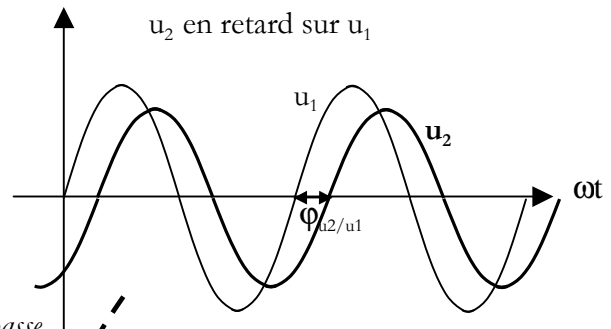

u_2 passe par son maximum après u_1

Les mêmes chronogrammes

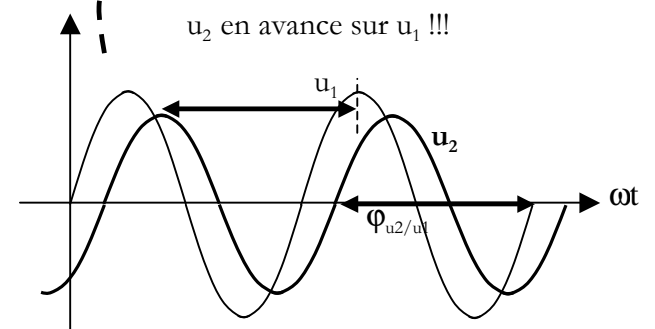


u_2 en avance sur u_1 !!!

L'étudiant arrivant à 8h15 est en retard de 15 min pour le cours de 8 h ...
... mais en avance de 45 min pour le cours de 9 h !

Expérimentalement :

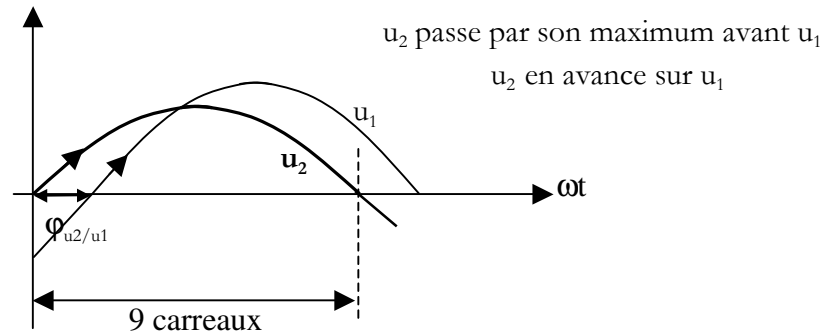
- Appliquer un signal sinusoïdal à l'entrée du quadripôle
- Régler l'amplitude de $e(t)$ la plus grande possible tout en veillant à ce que le signal de sortie reste sinusoïdal : pas d'écrêtage, pas de distorsion
- Mesurer le déphasage en visualisant simultanément les deux signaux à l'aide de l'oscilloscope



- Mettre une $\frac{1}{2}$ période d'une des deux courbes sur 9 carreaux en désétalonnant la base de temps.
- 9 carreaux correspondent à 180° donc on obtient une échelle de **$20^\circ/\text{carreaux}$** .
- Mesurer φ_{u_2/u_1} directement en degré.
- Réfléchir et appliquer le signe correct au déphasage ainsi mesuré


Précautions à prendre :

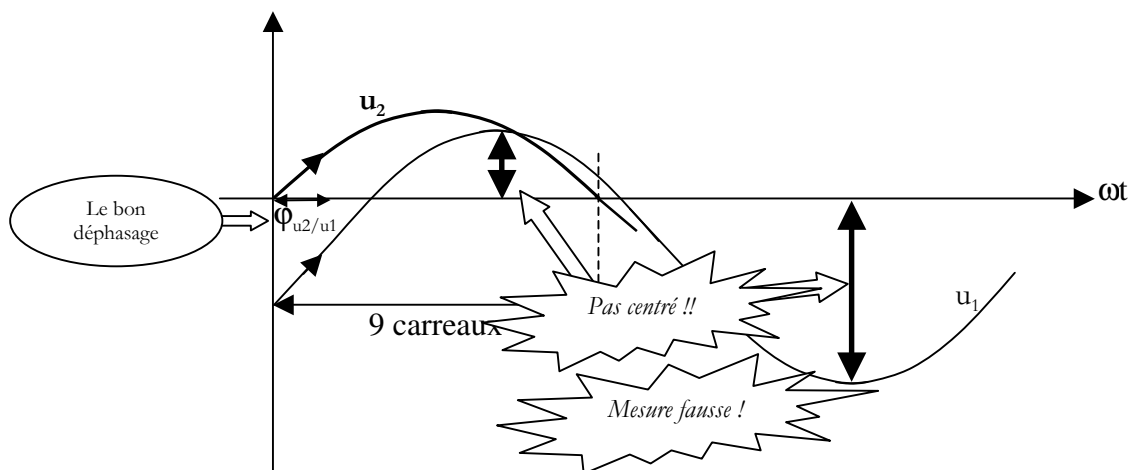- Les deux courbes doivent être bien centrées sur la même ligne horizontale.



- Pour centrer les courbes on peut :
 - régler l'offset du G.B.F
 - tricher en jouant sur la position horizontale des voies de l'oscilloscope

3.3 - GAIN D'UN QUADRIPOLE

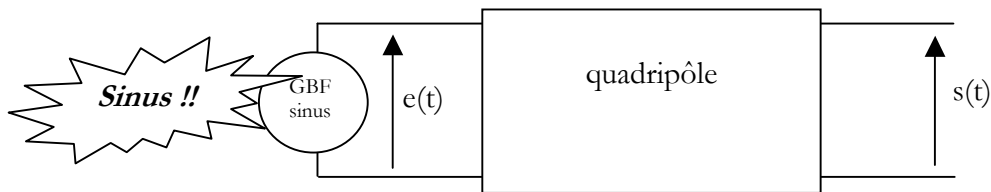

Le gain du quadripôle est défini par : $G = 20 \log S_{\max}/E_{\max}$ attention : log décimal


G s'exprime en décibel : dB

Expérimentalement :

- Appliquer un signal sinusoïdal à l'entrée du quadripôle
- Régler l'amplitude de $e(t)$ la plus grande possible tout en veillant à ce que le signal de sortie reste sinusoïdal : pas d'écrêtage, pas de distorsion
- Mesurer S_{\max} et E_{\max} à l'aide de l'oscilloscope
- Calculer G

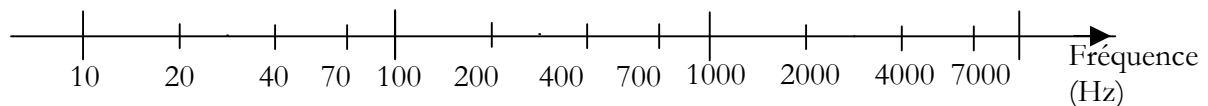3.4 – COURBES DE REPONSE EN FREQUENCE (courbes de Bode)

Les courbes de réponse en fréquence ou courbes de Bode sont les courbes $G(f)$ et $\varphi_{s/e}(f)$.
On les trace sur papier semi-logarithmique (décimal en ordonné et logarithmique en abscisses).




On effectue des mesures aux points « 1, 2, 4, 7 » de chaque décades. Les points sont ainsi régulièrement espacés.
Si la courbe présente une variation plus rapide (résonance) on resserre bien sûr les points de mesure.

Pour une fréquence donnée, on mesure G et $\varphi_{s/e}$.
On change la fréquence et on recommence, etc ...


On commence par évaluer l'intervalle de variation de G et φ pour la bande de fréquence choisie.
Cela permet de définir l'échelle des ordonnées : utiliser des échelles lisibles facilement et permettant à la courbe d'occuper le maximum d'espace sur le papier.

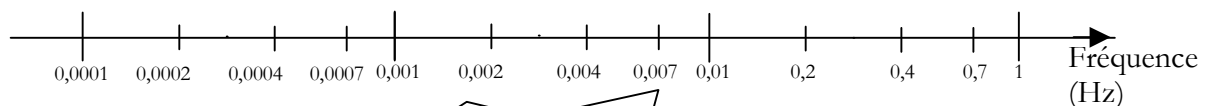Remarque : pas de zéro sur une échelle log



On ne peut pas atteindre 0 !!


1 - RESISTOR

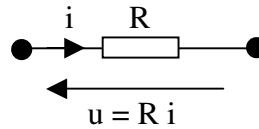

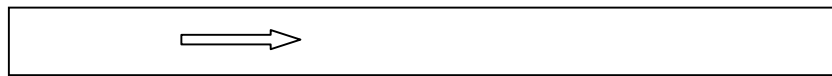1.1 – EXPRESSION INSTANTANEE

Le résistor est supposé parcouru par un courant sinusoïdal : $i(t) = I_{\max} \sin \omega t$


On associe à $i(t)$ le nombre complexe \underline{I} purement réel :



La loi d'Ohm donne en écriture instantanée donne : $u(t) = R i(t) = R I_{\max} \sin \omega t$


1.2 – REPRESENTATION DE FRESNELL

Ainsi :

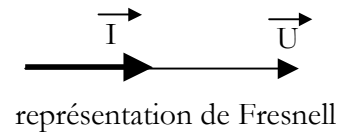

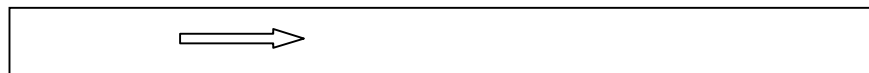1.3 – COMPLEXE ASSOCIE

Le nombre complexe associé à $u(t)$ est $\underline{U} = R \underline{I}_{\text{eff}}$ purement réel :





1.4 – LOI D'OHM

La relation entre \underline{U} et \underline{I} est la loi d'Ohm faisant intervenir la *notation efficace complexe* :




2 - CONDENSATEUR

 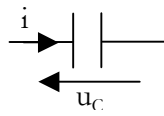

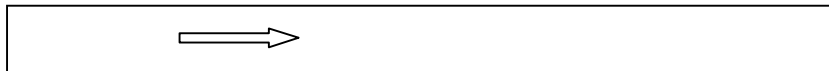2.1 – EXPRESSION INSTANTANEE


Le résistor est supposé parcouru par un courant sinusoïdal : $i(t) = I_{\max} \sin \omega t$

On associe à $i(t)$ le nombre complexe \underline{I} purement réel :



On a : $u(t) = (1/C) \int i(t) dt =$

2.2 – REPRESENTATION DE FRESNELL

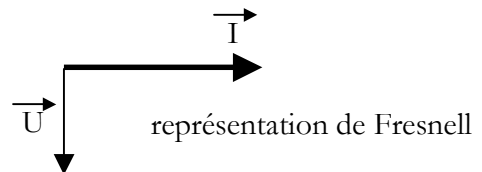

2.3 – COMPLEXE ASSOCIE

Le nombre complexe associé à $u(t)$ est

imaginaire pur :




2.4 – LOI D'OHM – IMPEDANCE COMPLEXE

La relation entre \underline{U} et \underline{I} s'écrit :

$$\underline{U} = -j / (C\omega) \underline{I} = \underline{Z}_c \cdot \underline{I}$$

 Cette relation fait apparaître l'impédance complexe \underline{Z}_c du condensateur :




Commentaires $\left\{ \begin{array}{l} |Z_c| = |\underline{U}| / |\underline{I}| = U_{\text{eff}} / I_{\text{eff}} \text{ rapport des val eff (ou amplitudes),} \\ \text{s'exprime en } \Omega \\ \text{Arg}(Z_c) = \text{arg}(\underline{U}) - \text{arg}(\underline{I}) = \varphi_{u/i} = -\pi/2 \end{array} \right.$


2.5 – COMPORTEMENT FREQUENTIEL DU CONDENSATEUR

Un condensateur est un composant dont l'impédance dépend de la pulsation et donc de la fréquence du courant qui le traverse :

Cas extrêmes :

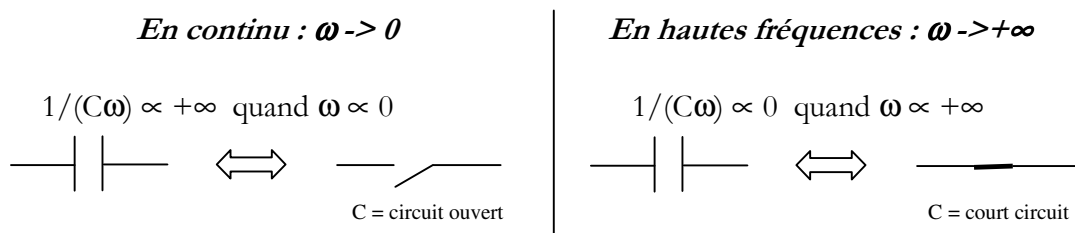

3 - BOBINE

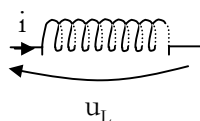


$u_L = L di / dt$

Cf cours électromagnétisme

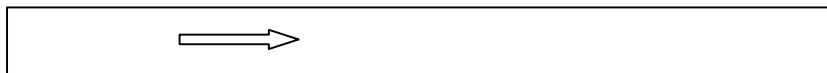3.1 – EXPRESSION INSTANTANEE


Le résistor est supposé parcouru par un courant sinusoïdal : $i(t) = I_{\text{max}} \sin \omega t$

On associe à $i(t)$ le nombre complexe \underline{I} purement réel :



On a $u_L(t) = L di(t)/dt =$

3.2 – REPRESENTATION DE FRESNELL

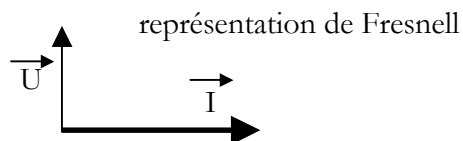

3.3 – COMPLEXE ASSOCIE

Le nombre complexe associé à $u(t)$ est $\underline{U} = j L \omega \underline{I}_{\text{eff}}$ imaginaire pur :




3.4 – LOI D'OHM – IMPEDANCE COMPLEXE

La relation entre \underline{U} et \underline{I} s'écrit :

$$\underline{U} = j L \omega \underline{I} = \underline{Z}_L \cdot \underline{I}$$

 Cette relation fait apparaître l'impédance complexe \underline{Z}_L de la bobine :




Commentaires

$$\left\{ \begin{array}{l} |\underline{Z}_L| = |\underline{U}| / |\underline{I}| = U_{\text{eff}} / I_{\text{eff}} \text{ rapport des val eff (ou amplitudes),} \\ \hspace{10em} \text{s'exprime en } \Omega \\ \text{Arg}(\underline{Z}_L) = \text{arg}(\underline{U}) - \text{arg}(\underline{I}) = \varphi_{u/i} = \pi/2 \end{array} \right.$$

3.5 – COMPORTEMENT FREQUENTIEL DE LA BOBINE

Une bobine est un composant dont l'impédance dépend de la pulsation et donc de la fréquence du courant qui la traverse :

Cas extrêmes :

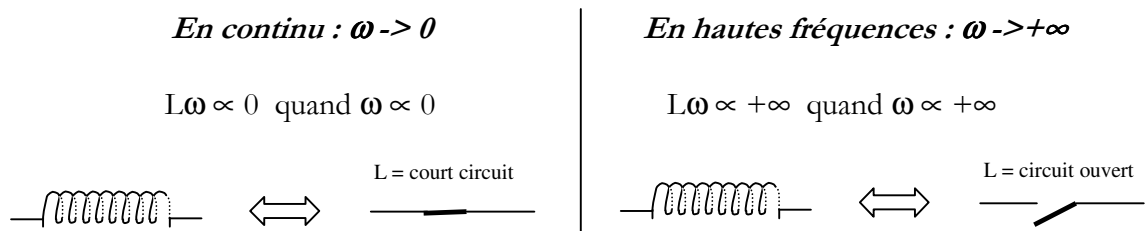

4 - LOI D'OHM EN REGIME SINUSOIDAL – IMPEDANCE COMPLEXE

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$$


$$|\underline{Z}| = U_{\max} / I_{\max} = U_{\text{eff}} / I_{\text{eff}}$$

$$\arg(\underline{Z}) = \phi_{u/i}$$

Impédance : \underline{Z} sous forme cartésienne : $\underline{Z} = R + jX$
R résistance en Ω et X réactance en Ω
 $X < 0 \Rightarrow$
 $X > 0 \Rightarrow$


Admittance : $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$
Ré(Y) : conductance en Ω^{-1} ou Siemens (S)
Im(Y) : Susceptance en Ω^{-1}

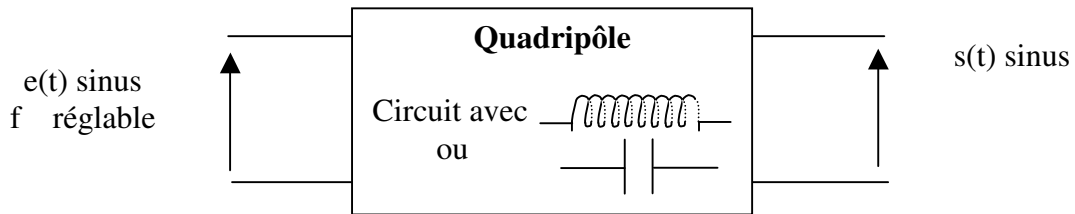Les composants tels que bobines et condensateurs ont une impédance qui dépend de la fréquence du courant qui les traverse.




5 - GROUPEMENT D'IMPEDANCES COMPLEXES

En série :

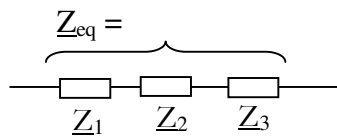

En parallèle :

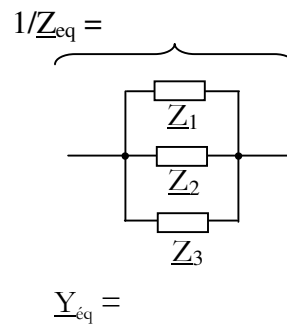


6 - LOIS APPLICABLES



Attention : Ne jamais écrire ces lois en faisant intervenir les valeurs maxi ou les valeurs efficaces car alors on oublie les déphasages introduits par les dipôles L ou C.

1 – CIRCUIT RC

1.1 - EQUATION DIFFERENTIELLE

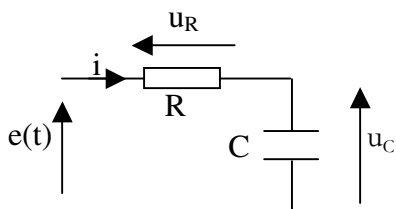


La relation entre u_C et e est une équation différentielle :

Elle permet de trouver l'expression temporelle de u_C quel que soit le signal d'entrée appliqué.

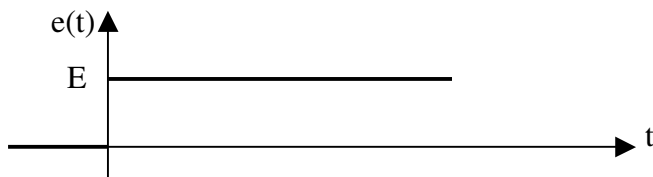1.2 - SIGNAL ECHELON, CONDITION INITIALE

On étudie dans la suite, la réponse du circuit à une tension $e(t)$ en échelon :




On suppose qu'initialement le condensateur est déchargé, et donc $u_C(0) = 0$

1.3 - REGIME PERMANENT

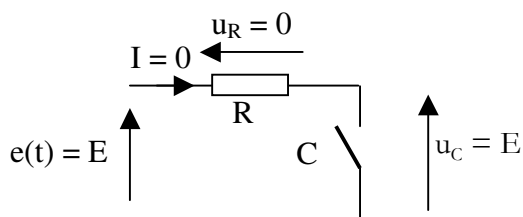1.3.1 - Comportement du condensateur

Quand le régime permanent est atteint, on peut considérer que $e(t)$ est une tension continue.

Alors le condensateur peut-être considéré comme un circuit ouvert.



1.3.2 - Solution particulière de l'équation différentielle (SPEC)

On peut trouver ce même résultat à partir de l'équation différentielle : Au bout d'un temps suffisamment long, quand le régime permanent est atteint, $u_c(t)$ ne varie plus. Sa dérivée est donc nulle. L'équation différentielle devient donc : $u_c / (RC) = E / (RC) \Leftrightarrow u_c = E$

Cette solution donnée par l'équation différentielle est la solution particulière de l'équation différentielle, de même nature que le second membre de cette équation différentielle (ici une constante).

1.4 - REGIME TRANSITOIRE

1.4.1 - Comportement du condensateur

Le condensateur est un réservoir de charges. Comme tout réservoir, à moins d'un débit infini, il ne peut se remplir ou se vider instantanément.

Ainsi, la charge $q(t)$ accumulée dans le condensateur ne peut pas varier brutalement si le courant ne peut devenir infini. Il en sera de même pour la tension $u_c(t)$ puisque u_c est proportionnelle à $q(t)$ ($u_c = q/C$)

1.4.2 - Solution générale de l'équation sans second membre (SGESSM)

Il faut résoudre :

$$du_c/dt + u_c / (RC) = 0$$

La solution générale de l'équation sans second membre est de la forme :

On peut vérifier que : $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_c(t) = 0$ ce qui la moindre des choses pour du transitoire !

1.5 - SOLUTION COMPLETE

La solution complète est constituée du régime transitoire et du régime permanent :

$$u_c(t) = \text{SGEESM} + \text{SPEC}$$


transitoire + permanent

$$u_c(t) = A \exp(-t/RC) + E$$


1.6 - UTILISATION DE LA CONDITION INITIALE : détermination de la constante

Dans cet exemple : $u_c(0) = 0 \Leftrightarrow$

On a donc enfin la solution :

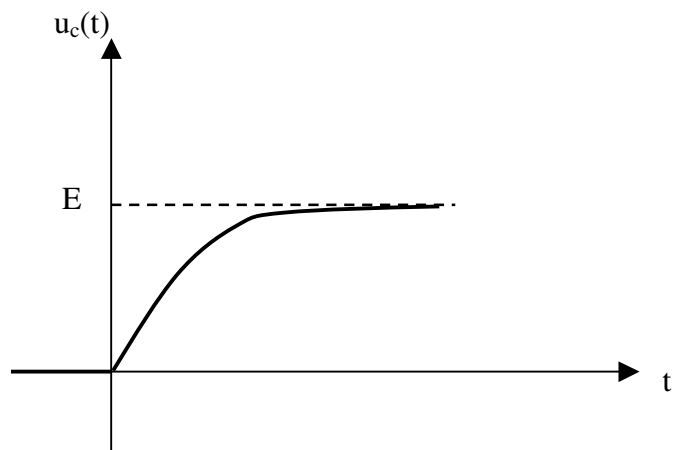

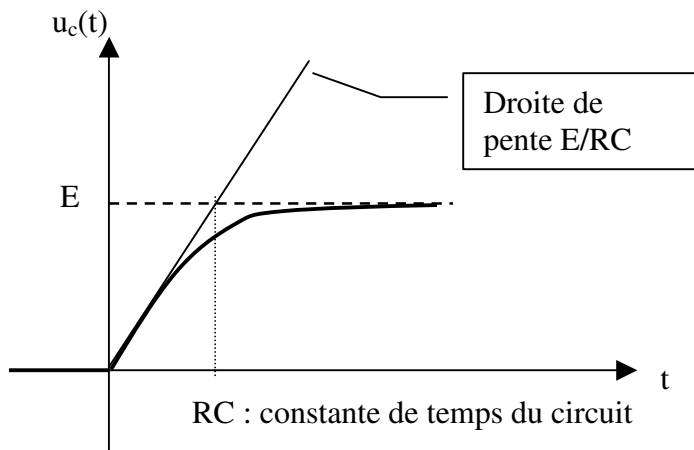1.7 - EXPLOITATION DE LA REPONSE TEMPORELLE



$$\frac{du_c(t)}{dt} = \frac{E \exp(-t/RC)}{RC}$$

=> pente de la tangente à l'origine :

On constate que le produit RC règle la « vitesse » d'établissement du régime permanent :

Valeur de u_c à l'instant τ : $u_c(\tau) = E [1 - \exp(-RC/RC)] = E [1 - \exp(-1)] = 0,63 E$

$$u_c(\tau) = 0,63 E$$


On remarque enfin que, conformément à l'annonce faite au 4°/ a), $u_c(t)$ varie progressivement. La variation de u_c est d'autant plus progressive que C est grand (gros réservoir) ou que R est grande (débit plus faible). C'est en quelque sorte comme remplir sa baignoire... à ceci près que au fur et à mesure que le condensateur se remplit, le courant diminue (condensateur circuit ouvert en régime permanent ...), ce qui n'est pas le cas du débit d'eau dans la baignoire, mais peut-être bien celui du réservoir de la chasse d'eau !

2 – CIRCUIT CR


On s'intéresse maintenant à la tension u_R aux bornes de la résistance.

Inutile de tout refaire :


=>

 

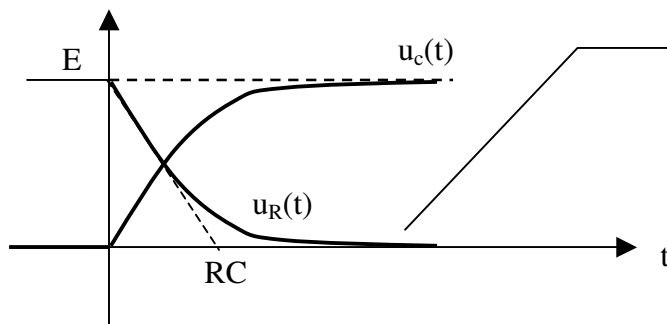A chaque instant $u_R + u_c = E$: les deux tensions se compensent.



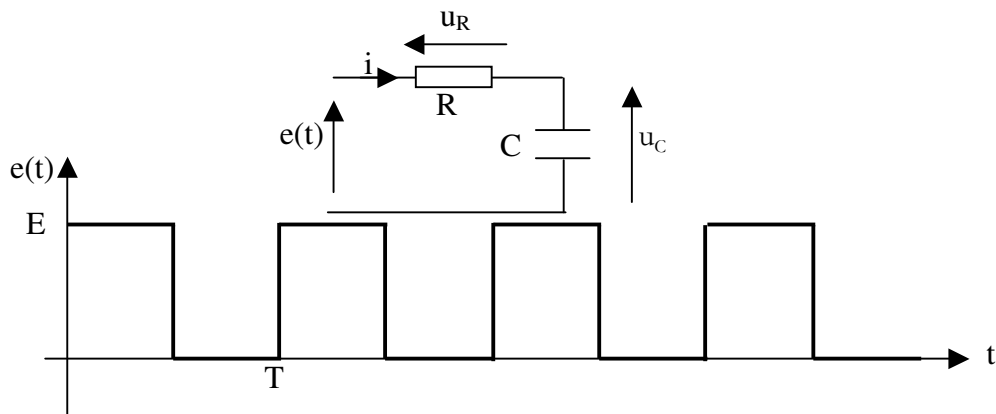3 – REPONSE DU CIRCUIT RC A UN SIGNAL RECTANGULAIRE PERIODIQUE



3.1 - MISE SOUS TENSION

A la mise sous tension, on peut estimer que le condensateur est déchargé : $u_C(0) = 0$


Pendant la 1^{ère} alternance $t \in [0, T/2]$, le condensateur se charge.

A l'instant $t = T/2$, la valeur atteinte par $u_C(t)$ dépend de l'ordre de grandeur de la constante de temps $\tau = RC$ par rapport à la période T du signal appliqué à l'entrée du circuit.


Pendant la 2^{ème} alternance $t \in [T/2; T]$, le condensateur se décharge.

A l'instant $t = T$ la valeur atteinte par $u_C(t)$ n'est pas nulle. Pour la troisième alternance, la condition initiale n'est plus zéro contrairement à la première alternance.

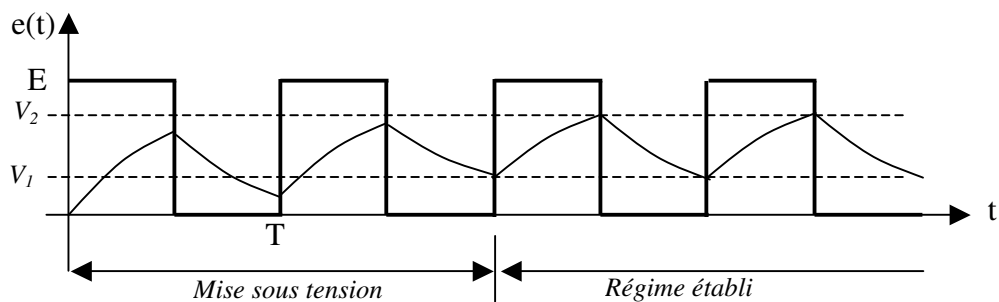
Au bout d'un certain temps l'évolution de u_C se stabilise entre deux valeurs : V_1 et V_2



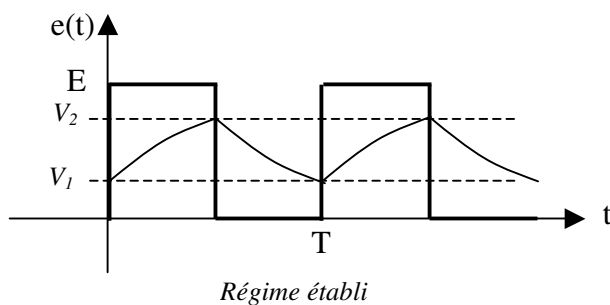3.2 - EXPRESSION DE $U_C(t)$ PENDANT UNE PHASE DE CHARGE



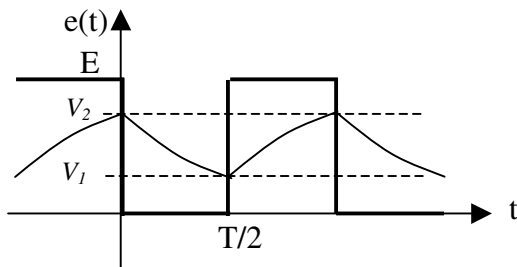3°/ EXPRESSION DE $U_c(t)$ PENDANT UNE PHASE DE DECHARGE



Le plus simple est de décaler l'origine des temps sur un front descendant de $e(t)$.

Régime établi

4°/ EXPRESSIONS DE V_1 ET V_2

On a démontré :

$$\begin{aligned} V_2 &= (V_1 - E) \exp(-T/2RC) + E \\ V_1 &= V_2 \exp(-T/2RC) \end{aligned}$$

Ces deux relations donnent : $V_2 = [V_2 \exp(-T/2RC) - E] \exp(-T/2RC) + E$

D'où





$$V_2 = E \frac{1 - \exp(-T/(2RC))}{1 - \exp(-T/(RC))}$$

$$V_1 = E \frac{1 - \exp(-T/(2RC))}{1 - \exp(-T/(RC))} \exp(-T/(2RC))$$



Ces expressions ne sont pas retenir !

Elle permettent de déterminer les valeurs min et max du signal au bornes du condensateur.

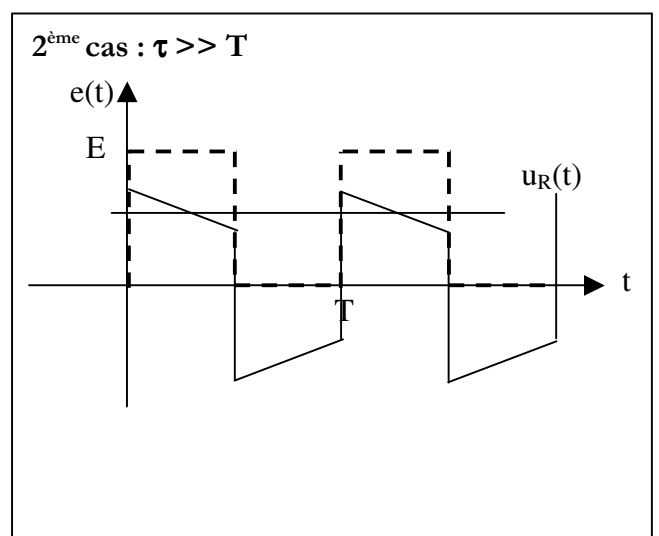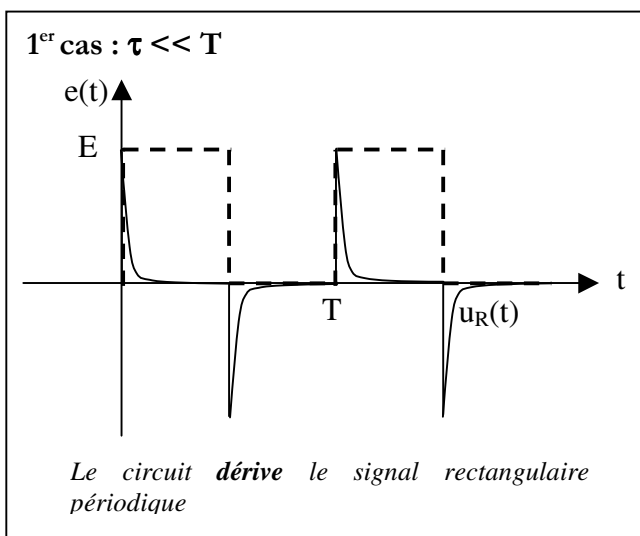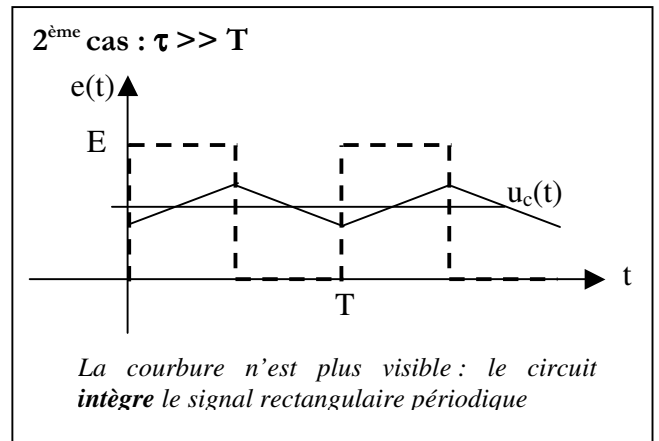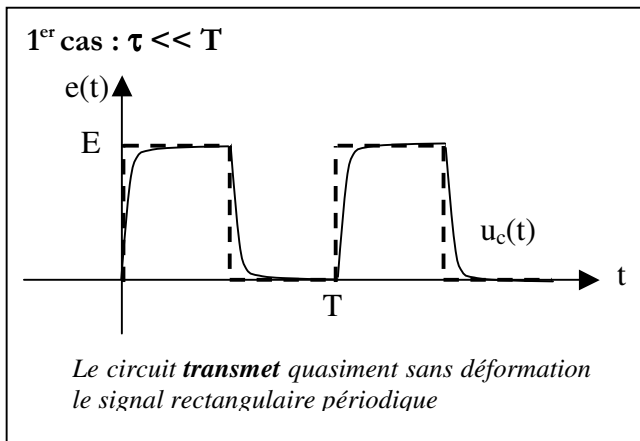5°/ LES DIFFERENTS MODES DE FONCTIONNEMENT



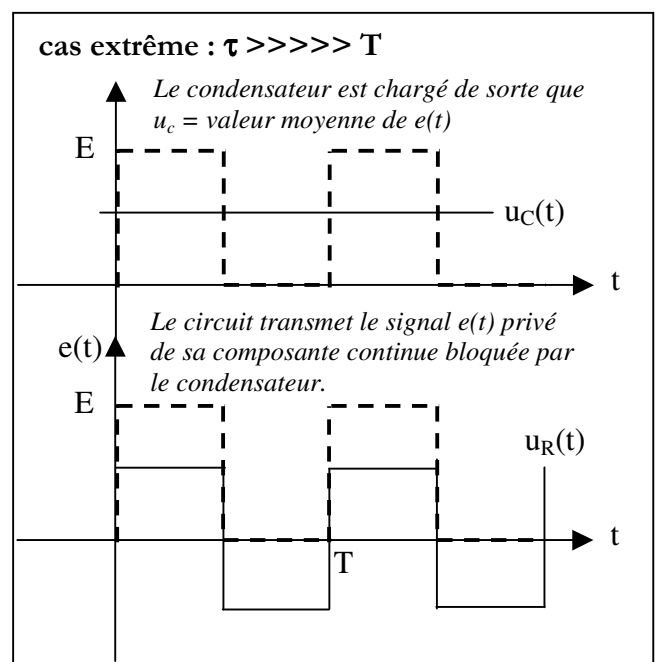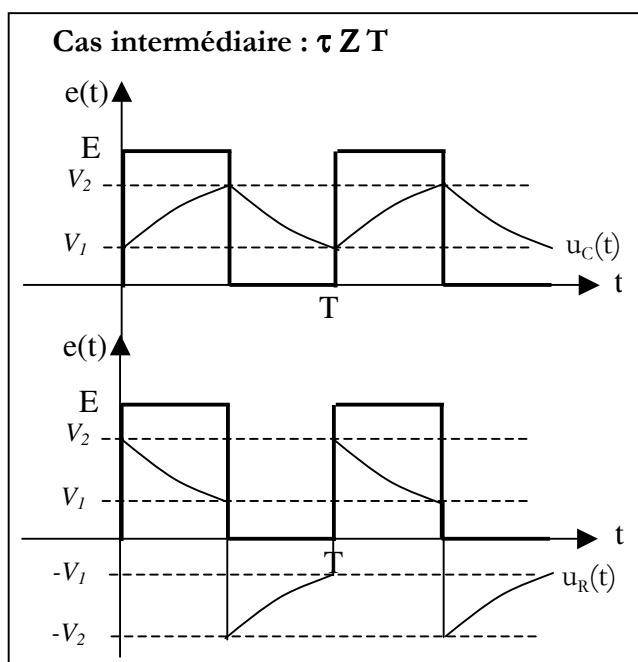Pour τ et T du même ordre, on retrouve pour $u_c(t)$ les courbes données précédemment Cf § III – 2°/. L'allure de $u_R(t)$ est obtenue en se rappelant que $u_R(t) = E - u_c(t)$.




Remarques sur les courbes tracées :

Dans tous les cas :

- $u_c(t)$ ne présente pas de variations brutales : les fronts de $e(t)$ ne sont pas transmis.
- $u_c(t)$ a même valeur moyenne que $e(t)$
- $u_R(t)$ présente des variations brutales : les fronts de $e(t)$ sont transmis
- $u_R(t)$ a une valeur moyenne nulle.

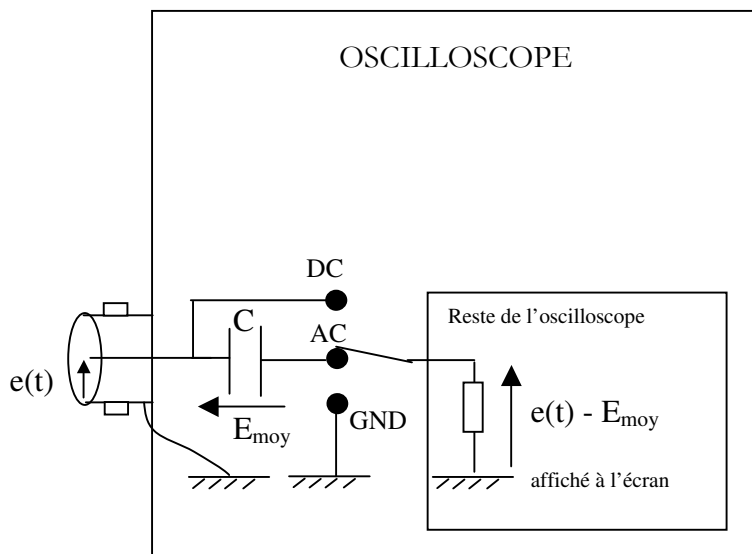
Le cas extrême $\tau \gg \gg \gg T$ correspond au couplage « AC » de l'oscilloscope :



Avec le couplage AC, un condensateur de forte capacité (ainsi $\tau \gg \gg \gg T$) bloque la composante continue du signal appliqué sur l'entrée.

On observe alors sur l'écran l'évolution temporelle de $e(t)$ privé de sa composante continue.

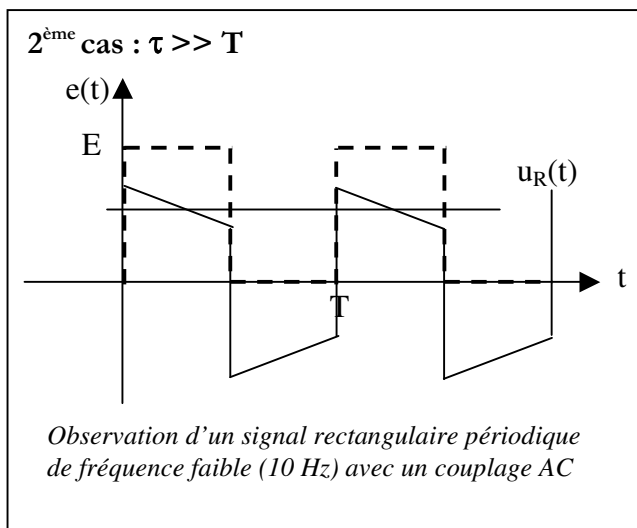
Remarque , si on observe un signal rectangulaire périodique de fréquence faible (10 Hz par exemple) avec un couplage AC, on peut observer alors que le signal rectangulaire est bien privé de sa composante continue, mais il est également déformé comme dans le 2^{ème} cas dessiné car alors la période de $e(t)$ est moins grande par rapport à τ .



On évite donc le couplage AC lors de l'observation de signaux basse fréquence.

I – CIRCUIT RL

On considère un circuit LR.

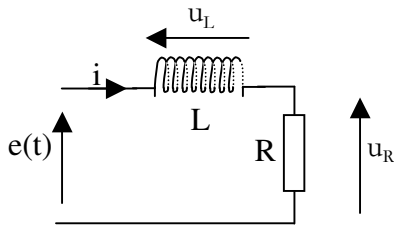

$$u_R + u_L = e$$

$$u_L = L \, di/dt$$

$$u_R = Ri \Rightarrow i = u_R/R$$

On a donc : $u_R + L \, di/dt = e$

En dérivant membre à membre : $u_R + (L/R) \, du_R/dt = e \Leftrightarrow (L/R) \, du_R/dt + u_R = e$

La relation entre u_L et e est une équation différentielle : $du_R/dt + (R/L) \, u_R = (R/L) \, e$


Elle permet de trouver l'expression temporelle de u_L quel que soit le signal d'entrée appliqué.

On remarque que cette équation est analogue à celle du circuit RC :


$$\begin{aligned} u_R &\text{ joue le rôle de } u_c \\ u_L &\text{ joue le rôle de } u_R \\ \tau = L/R &\text{ joue le rôle de } \tau = RC \end{aligned}$$

Les résultats sont donc identiques, il suffit d'adapter.

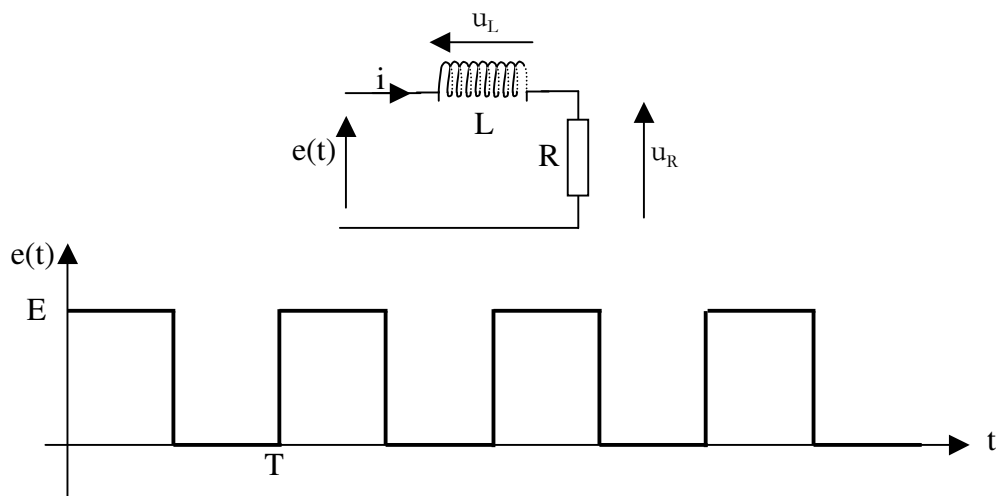II – REPONSE DU CIRCUIT LR A UN SIGNAL RECTANGULAIRE PERIODIQUE



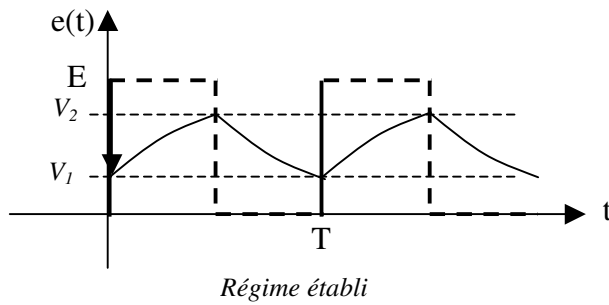1°/ EXPRESSION DE $u_R(t)$ PENDANT UNE PHASE DE CROISSANCE



L'expression de $u_R(t)$ a été établie au I 5°/ :
 $u_R(t) = A \exp(-Rt/L) + E$

La condition initiale est $u_R(0) = V_1 = A + E$
 $\Rightarrow A = V_1 - E$


On remarque que la constante A est représentée par la flèche sur le chronogramme. Elle aura finalement toujours :

$$A = \text{condition initiale} - \text{valeur finale.}$$

Donc $u_R(t) = (V_1 - E) \exp(-Rt/L) + E$

Valeur atteinte à $T/2$: $u_R(T/2) = V_2 = (V_1 - E) \exp(-RT/2L) + E$

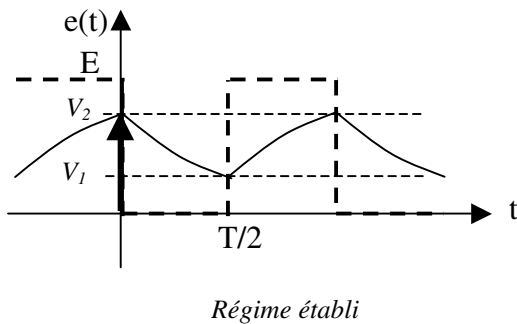3°/ EXPRESSION DE $u_c(t)$ PENDANT UNE PHASE DE DECROISSANCE



Le plus simple est de décaler l'origine des temps sur un front descendant de $e(t)$.

L'expression de $u_R(t)$ est du même type que celle établie au I-5°/ :

$$u_R(t) = B \exp(-Rt/L) + 0$$

$B = \text{cond init} - \text{val finale} = V_2 - 0 = V_2$
 (représentée par la flèche sur le chronogramme)

Donc $u_c(t) = V_2 \exp(-Rt/L)$

Valeur atteinte à $T/2$: $u_c(T/2) = V_1 = V_2 \exp(-RT/2L)$

4°/ EXPRESSIONS DE V_1 ET V_2

On a démontré :

$$\begin{aligned} V_2 &= (V_1 - E) \exp(-RT/2L) + E \\ V_1 &= V_2 \exp(-RT/2L) \end{aligned}$$

D'où


$$V_2 = E \frac{1 - \exp(-RT/(2L))}{1 - \exp(-RT/L)}$$

$$V_1 = E \frac{1 - \exp(-RT/(2L))}{1 - \exp(-RT/L)} \exp(-RT/(2L))$$

Ces expressions ne sont pas retenir !

Elle permettent de déterminer les valeurs min et max du signal au bornes de la résistance.

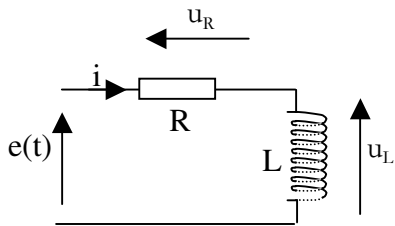II – REPONSE DU CIRCUIT RL A UN SIGNAL RECTANGULAIRE PERIODIQUE







Cette fois u_L joue le même rôle que u_R pour le circuit CR.



Quelle que soit la façon de le dessiner il s'agit bien du même schéma. L'intérêt de la permutation des places de R et L est de permettre l'observation simultanée à l'oscilloscope de $e(t)$ et $u_L(t)$ référencée à la même masse.

u_L est obtenue à partir de $u_R(t)$ puisque à tout instant t , on a $u_L(t) = e(t) - u_R(t)$.

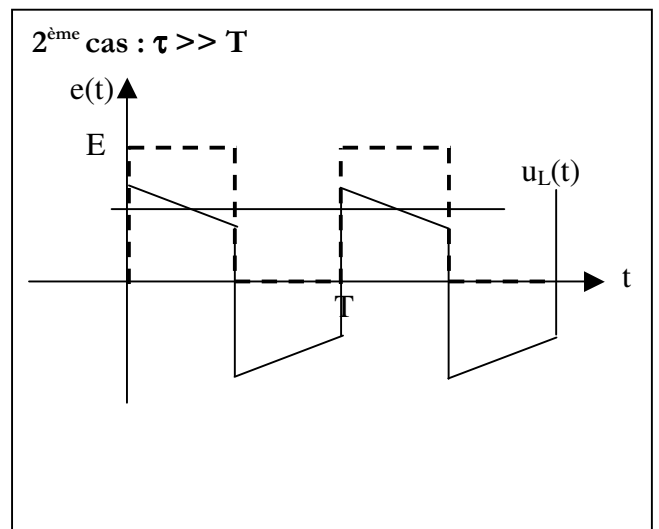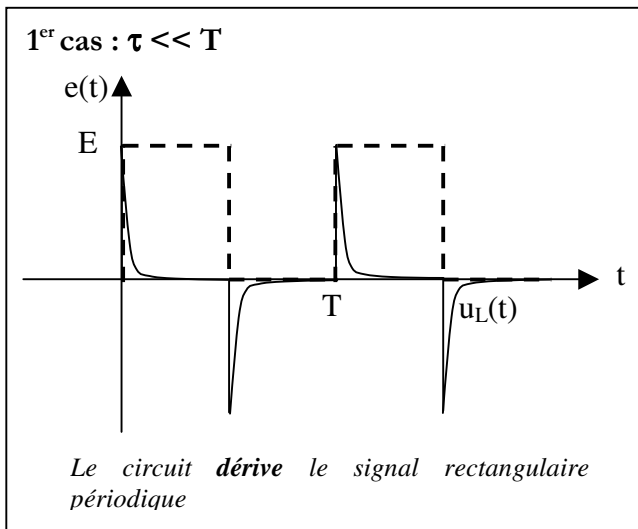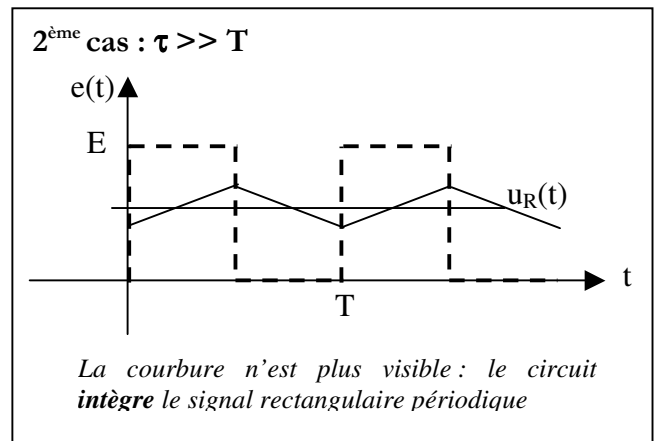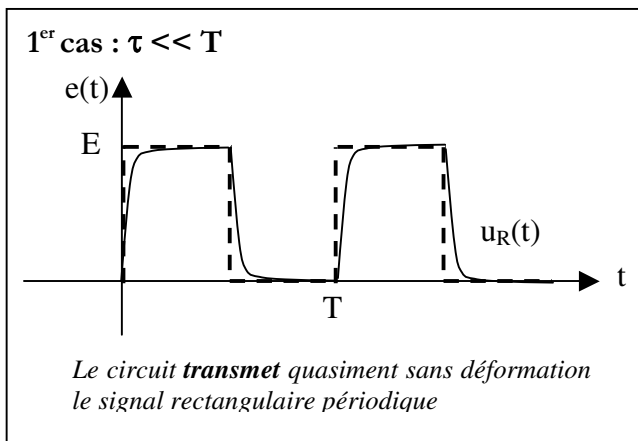III - LES DIFFERENTS MODES DE FONCTIONNEMENT



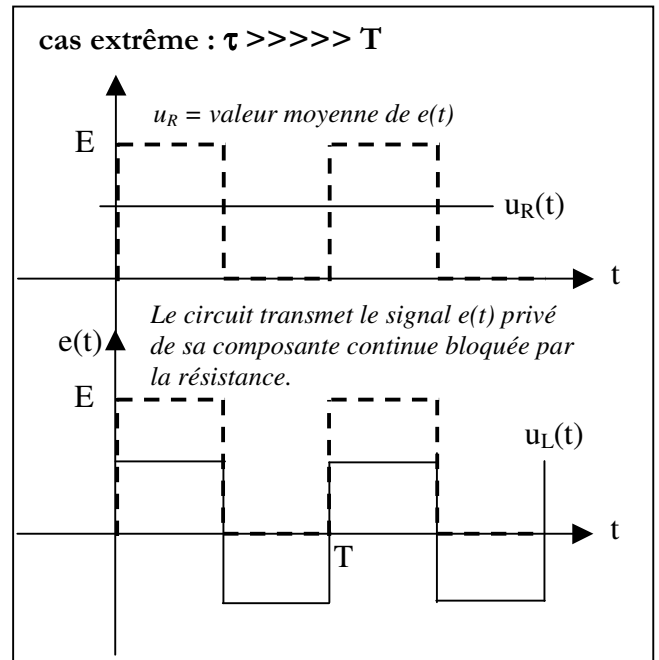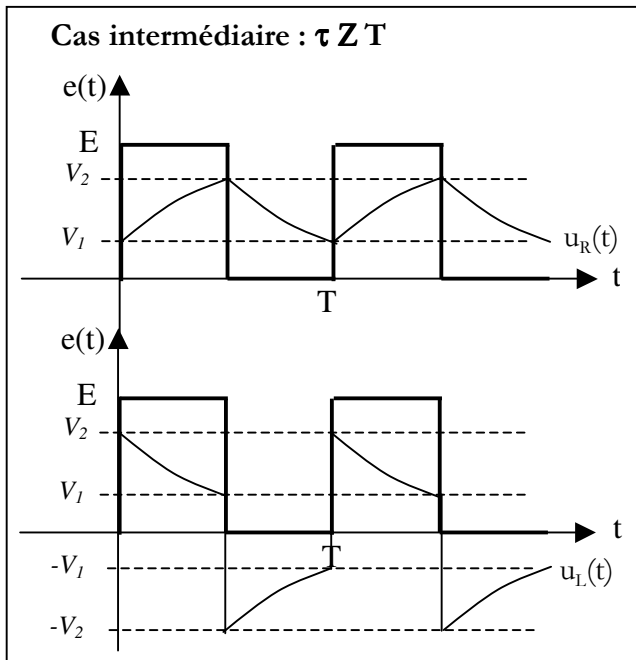Pour τ et T du même ordre, on retrouve pour $u_c(t)$ les courbes données précédemment Cf § II – 1°/2°. L'allure de $u_L(t)$ est obtenue en se rappelant que $u_L(t) = E - u_R(t)$.




IV – CONCLUSIONS SUR LES CIRCUITS RL et RC

RC
u_C ne varie pas brutalement Le condensateur lisse la tension $u_{C \text{ moy}} = e_{\text{ moy}}$
u_R présente des variations brutales Le courant peut varier brutalement $u_{R \text{ moy}} = 0$

RL
u_R ne varie pas brutalement Le courant ne peut pas varier brutalement La bobine lisse le courant $u_{R \text{ moy}} = e_{\text{ moy}}$
u_L présente des variations brutales $u_{L \text{ moy}} = 0$

I – CIRCUIT RLC

On considère un circuit RLC.

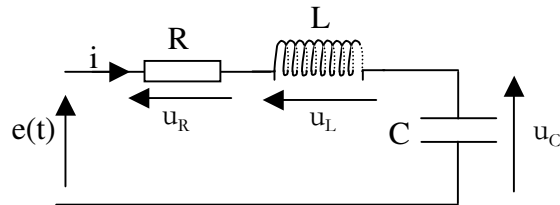

On s'intéresse dans la suite à la relation entre u_c et e

Pour la résolution de l'équation différentielle (§III et IV), le signal $e(t)$ sera un échelon.
Le condensateur sera supposé initialement déchargé ($u_c(0) = 0$)

II – EQUATION DIFFERENTIELLE

Etablir l'équation différentielle du circuit RLC

Montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme :

$$d^2 u_c / dt^2 + (2 m \omega_0) du_c / dt + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 e$$

La pulsation propre ω_0 :


$$\omega_0 = \boxed{} \Rightarrow \text{Rad/s}$$

Le coefficient d'amortissement m :

$$m = \boxed{} \Rightarrow \text{Sans dimension}$$

III – REGIME PERMANENT (SPEC)

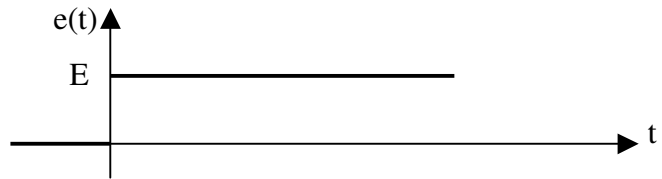Le signal $e(t)$ appliqué est un échelon :



1°/ Déterminer la solution particulière de l'équation complète (elle est du même type que le second membre)

2°/ Retrouver cette solution en observant le comportement du circuit en continu.

IV – REGIME TRANSITOIRE

1°/ SGESSM => Equation caractéristique

On écrit l'équation caractéristique en remplaçant les dérivées de uc par x^n où n représente le degré de dérivation. Les coefficients multiplicateurs sont conservés.

Equation différentielle sans second membre :

$$d^2 uc/dt^2 + (2 m \omega_0) duc/dt + \omega_0^2 uc = 0$$

Equation caractéristique :

$$x^2 + (2 m \omega_0) x + \omega_0^2 = 0$$

2°/ Résolution de l'équation caractéristique

a) discriminant

$$\Delta = (2m\omega_0)^2 - 4 \omega_0^2 = 4 \omega_0^2 (m^2 - 1) = 4 \omega_0^2 (m - 1) (m + 1)$$

b) Signe du discriminant

m	$-\infty$	-1	+1	$+\infty$
m-1	-	0	0	+
m+1	-	0	0	+
Δ	+	0	0	+

Attention on a
forcément :
m > 0

Conclusion :

Si $m < 1$: l'équation caractéristique a deux solutions x_1 et x_2 complexes conjuguées

Si $m > 1$: l'équation caractéristique a deux solutions x_1 et x_2 réelles.

3°/ Solutions de l'équation sans second membre

Dans tous les cas la solution s'écrit :

$u_c(t) = A \exp(x_1 t) + B \exp(x_2 t)$ <p>x_1 et x_2 étant les solutions de l'équation caractéristique</p>
--

Écrire les solutions de l'équation caractéristique :

$$\Delta > 0$$

$$\Delta < 0$$

Écrire la solution de l'équation sans second membre :

$$\Delta > 0$$

$$\Delta < 0$$

V – SOLUTION DE L'EQUATION DIFFERENTIELLE

1°/ SOLUTION

2°/ DETERMINATION DES CONSTANTES


Les conditions initiales sont : $u_c(0) = 0$ et $du_c(0)/dt = 0$

En déduire A et B en fonction de x_1 et x_2

3°/ SOLUTION POUR $m > 1$

a) Solution

b) Chronogramme

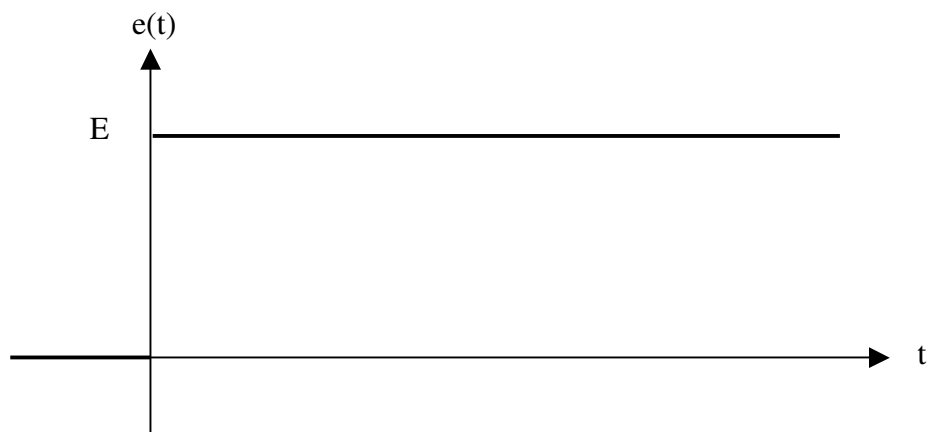

Commentaires :

4°/ SOLUTION POUR $m < 1$

a) Solution

Ecrire la solution sachant que $x_1 = a + jb$ et $x_2 = a - jb$

b) Détermination des constantes


Reprendre les expressions de A et B du V-2°/ et montrer que A et B sont complexe conjuguées.

c) Mise en évidence d'une réponse oscillatoire amortie

Réécrire la solution de l'équation différentielle en faisant apparaître les formules d'Euler :

$$(e^{jx} + e^{-jx}) / 2 = \cos x \quad \text{et} \quad (e^{jx} - e^{-jx}) / (2j) = \sin x$$

d) Chronogramme

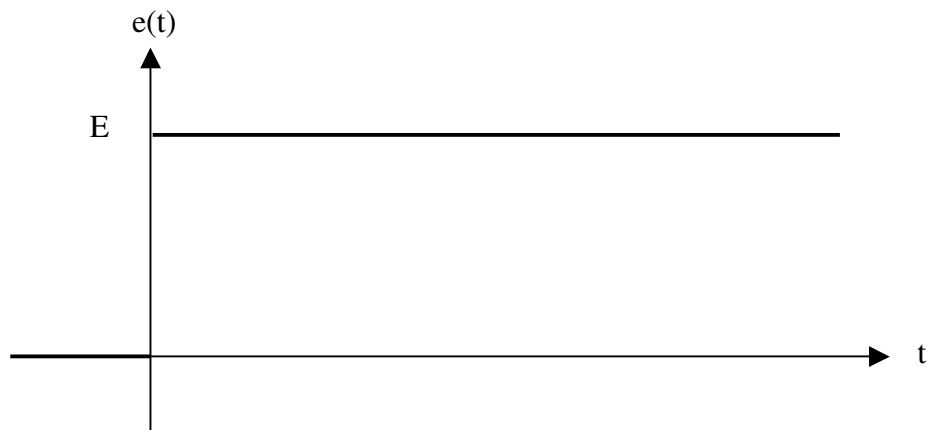


Commentaires :

e) Pseudopériode

f) Décrément logarithmique

6 – ENERGIE ELECTROSTATIQUE

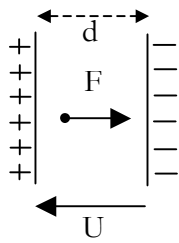6.1 – TRAVAIL DE LA FORCE ELECTROSTATIQUE



Une charge q placée dans un champ électrique E est soumise à une force $F = qE$

Considérons un déplacement élémentaire dl .

Le travail de la force électrostatique est : $dW = F \cdot dl$

On a ainsi : $dW = q E \cdot dl$ Le champ électrique est uniforme et $E = U/d$


Pour un déplacement de l'armature gauche à l'armature droite : $W = q E d = q U$.

Exercice 1


Un fil de cuivre est traversé par un courant continu de 40 mA. Calculer le nombre d'électrons traversant une section droite de ce conducteur pendant 20 secondes.

Exercice 2

La charge traversant un conducteur évolue linéairement au cours du temps. Calculer l'intensité du courant électrique correspondant à ce débit de charge

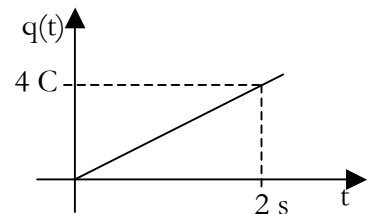


Exercice 3

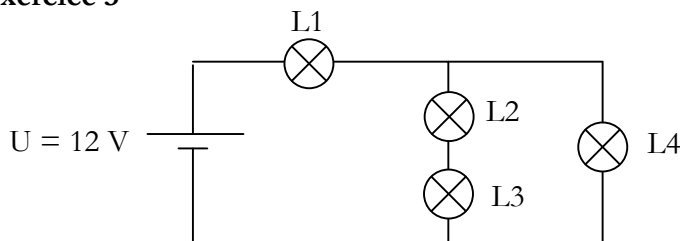


Calculer l'intensité du courant dans L3 sachant que l'intensité du courant mesurée dans L1 est de 4,5 A et de 3 A dans L4.

Exercice 4

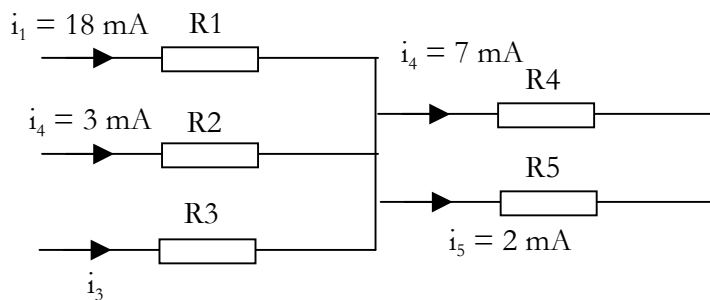


Calculer l'intensité du courant i_3 .

Exercice 5

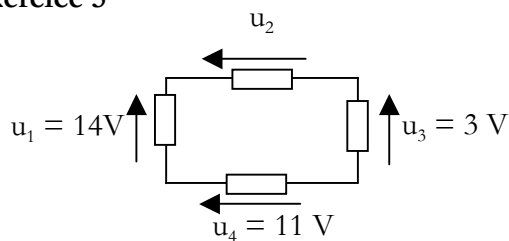


Calculer u_2

Exercice 6

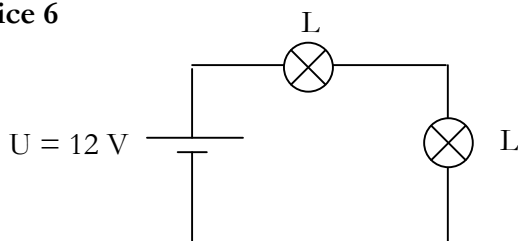

Les deux lampes sont identiques et fonctionnent à la même température. Quelle est la tension aux bornes de chacune ?

Exercice 7

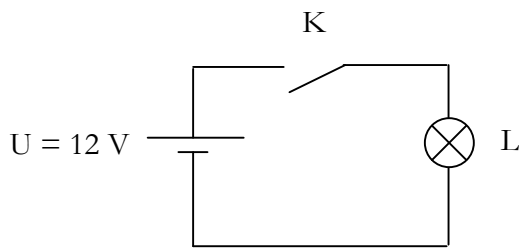

K ouvert :

Quelle est la tension


- aux bornes de l'interrupteur ?
- aux bornes de l'ampoule ?

K fermé :

Quelle est la tension

- aux bornes de l'interrupteur ?
- aux bornes de l'ampoule ?

Exercice 8

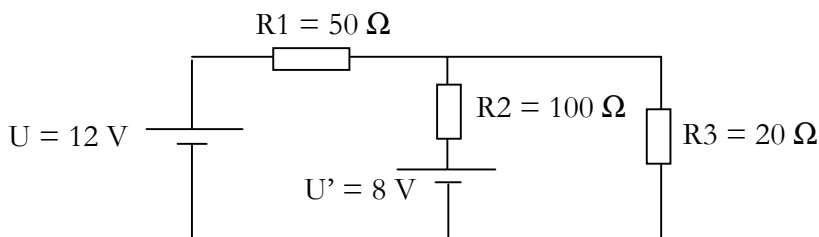


Exprimer la tension V en fonction de U , U' , R_1 , R_2 et R_3 . Calculer sa valeur.


En déduire l'intensité des courants dans les diverses résistances

Exercice 9

Exprimer U en fonction de U_1 , U_2 , U_3 et U_5 (et des résistances)

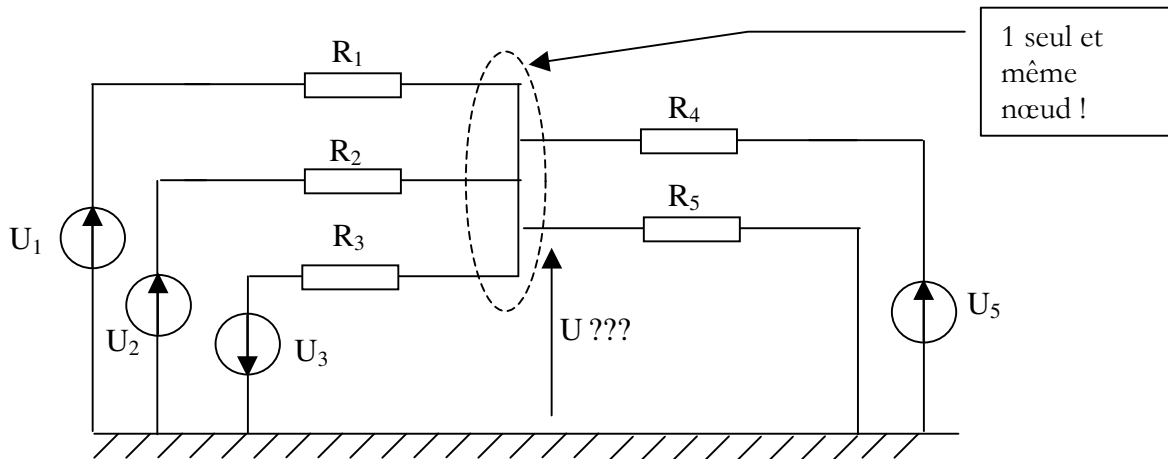





Exercice 10

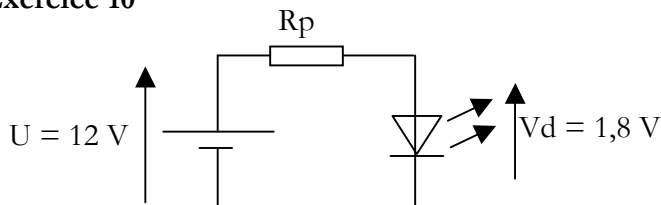


Calculer la résistance de protection R_p permettant de limiter l'intensité du courant électrique à 5 mA dans la led.

Exercice 11

Exprimer la résistance équivalente vue entre A et B pour les différents montages proposés.

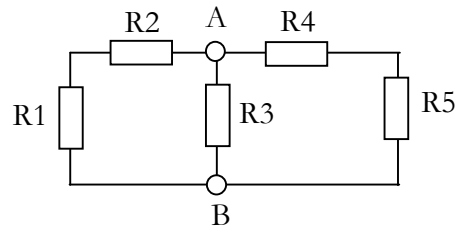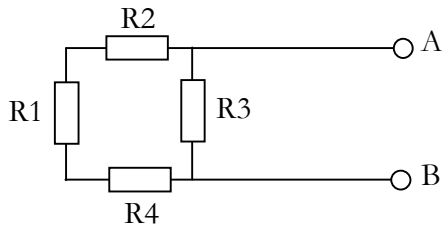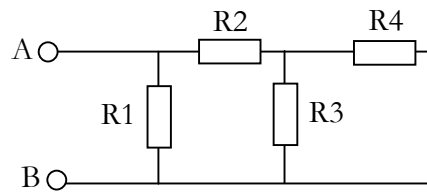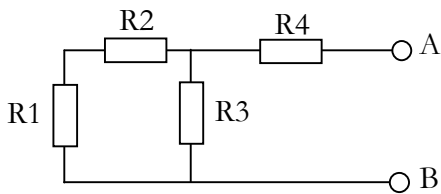


Exercice 12

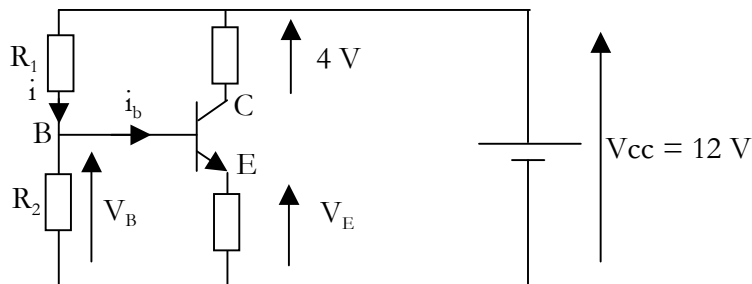

On désire que V_{CE} soit égale à 6 V.
 Quelle doit alors être la tension V_E ?
 Quelle est la tension V_B sachant que $V_{BE} = 0,6$ V

Sachant que le courant i_b est négligeable devant i , exprimer V_B en fonction de V_{cc} , R_1 et R_2 .
 En déduire la valeur de R_1 sachant que $R_2 = 470 \Omega$.

Exercice 13

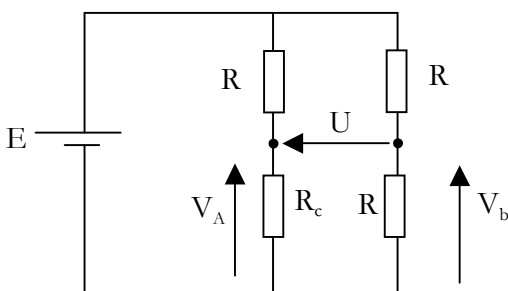

Exprimer V_A en fonction de E , R et R_c .

Exprimer V_B en fonction de E .

En déduire U en fonction de E , R et R_c .

Sachant que $R_c = R + \Delta R$, exprimer U en fonction de E , R et ΔR .

Exercice 1


On considère un générateur de tension à vide 10 V et de résistance interne 0,5 Ω.

1°/ Tracer la caractéristique tension-courant de ce générateur.

2°/ Ce générateur alimente un résistor R. Calculer la tension aux bornes du résistor quand $R = 0,5 \Omega$, 10Ω et 100Ω . Conclure.

Exercice 2

On considère le montage suivant :

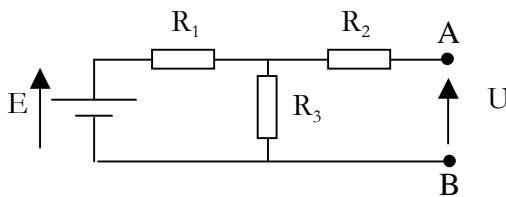


1°/ Exprimer la tension à vide U

2°/ Exprimer la résistance vue entre A et B lorsque E est court-circuitée.

3°/ En déduire le modèle équivalent de Thévenin vu entre A et B.

4°/ En déduire le modèle équivalent de Norton.

Exercice 3

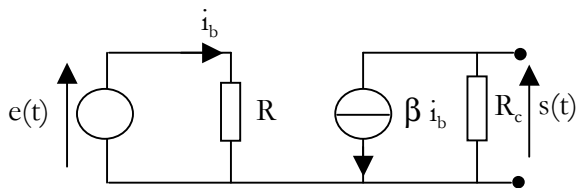


1°/ Exprimer le rapport s/e à vide (pas de charge entre les deux bornes de sortie).

2°/ Appliquer le théorème de Thévenin pour exprimer la résistance interne vue entre les deux bornes de sortie.

3°/ En déduire le modèle équivalent de Thévenin vu entre A et B.

Exercice 4

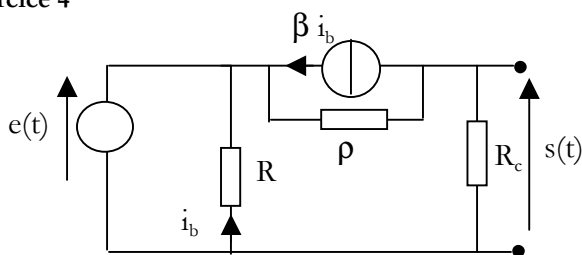

1°/ Exprimer le rapport s/e à vide (pas de charge entre les deux bornes de sortie).

2°/ Appliquer le théorème de Thévenin pour exprimer la résistance interne vue entre les deux bornes de sortie.

3°/ En déduire le modèle équivalent de Thévenin vu entre A et B.

Exercice 5

Deux générateurs G1 et G2 en parallèle débitent dans un résistor $R = 5,5 \Omega$.


$$G1 : E_1 = 218 \text{ V } R_1 = 1 \Omega \quad G2 : E_2 = 222 \text{ V } R_2 = 1,5 \Omega$$

1°/ Calculer le courant dans le résistor R

2°/ Calculer la tension aux bornes de R

3°/ Calculer les courants fournis par chaque générateur.

Exercice 1

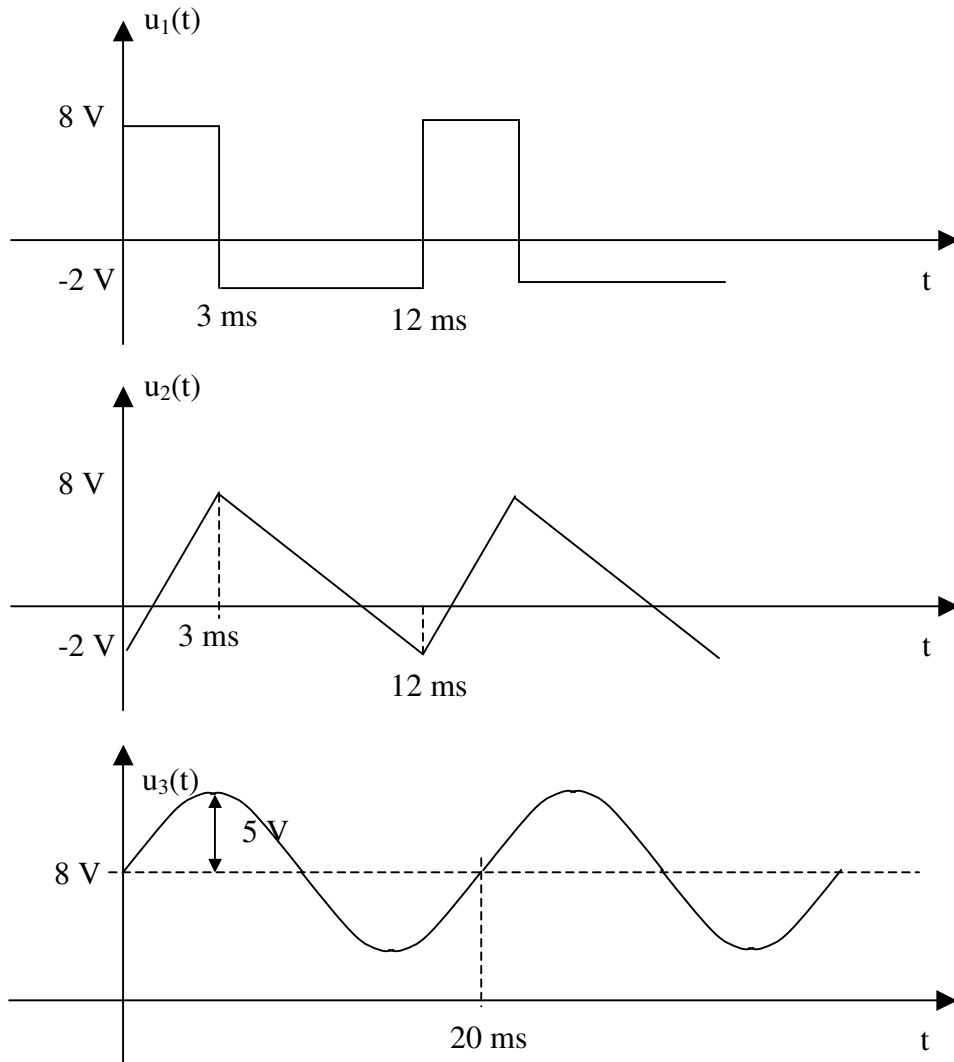


Déterminer les caractéristiques des 3 signaux : période, valeur maxi et mini, fréquence, valeur moyenne, valeur efficace.

Représenter les chronogrammes de ces signaux que l'on obtiendrait à l'oscilloscope utilisé avec un couplage AC.

Exercice 2

Montrer que pour un signal sinusoïdal, $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} / \sqrt{2}$

Exercice 3

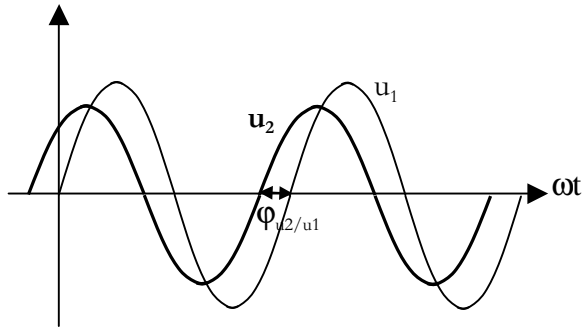


1°/ Donner la représentation de Fresnell des signaux u_1 et u_2 .

On donne : $U_{1\max} = 10 \text{ V}$ $U_{2\max} = 8 \text{ V}$
 $|\varphi_{u_2/u_1}| = 40^\circ$

2°/ Donner \underline{U}_1 et \underline{U}_2 sous forme trigonométrique et algébrique.

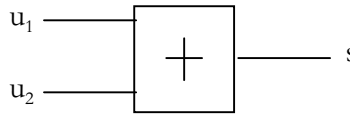
3°/ Un dispositif électronique permet de faire la somme de ces deux signaux :



Déterminer l'amplitude et la phase à l'origine de s

Donner \underline{S} sous forme trigonométrique et algébrique.

Exercice 4

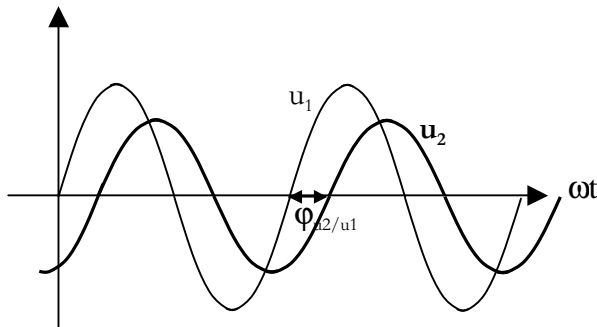

1°/ Les signaux u_1 et u_2 représentent respectivement l'entrée et la sortie d'un quadripôle.

On donne : $U_{1\max} = 15 \text{ V}$ $U_{2\max} = 10 \text{ V}$
 $|\varphi_{u_2/u_1}| = 30^\circ$


2°/ Soit $\underline{T} = \underline{U}_2/\underline{U}_1$

Exprimer \underline{T} forme trigonométrique et algébrique.

3°/ Calculer le gain du quadripôle.

EXERCICES – Chapitre 6

Exercice 1

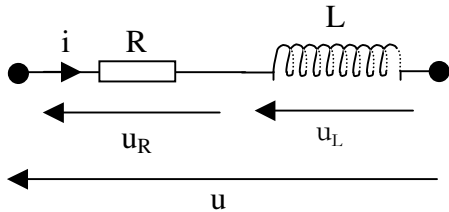

1°/ Exprimer la relation liant $u(t)$ et $i(t)$

2°/ $i(t)$ étant un courant sinusoïdal, en déduire l'expression de $u(t)$ sous forme sinusoïdale.


3°/ Passer à la représentation complexe et en déduire l'impédance \underline{Z} du dipôle RL série

4°/ Montrer que l'on obtient le résultat directement en appliquant les résultats des § III-1 et III-3 ainsi que V.


5°/ Exprimer $|\underline{Z}|$ et $\arg(\underline{Z})$ et étudier le comportement du dipôle en fonction de la pulsation du signal d'entrée.

Exercice 2

Même exercice avec un dipôle RC série.

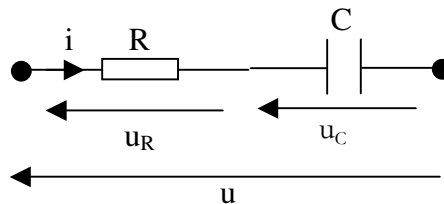

Exercice 3

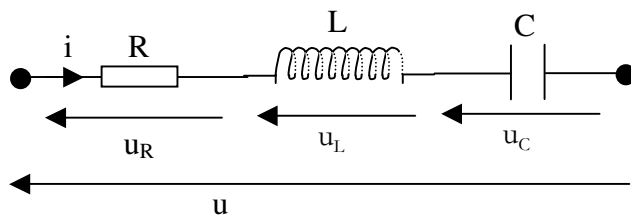


1°/ Exprimer directement l'impédance complexe du dipôle RLC série

2°/ Exprimer $|\underline{Z}|$. Etudier la fonction $|\underline{Z}|(\omega)$ et tracer l'allure de la courbe $|\underline{Z}|$ en fonction de ω .

3°/ Exprimer $\arg(\underline{Z})$. Etudier la fonction $\arg(\underline{Z})$ et tracer l'allure de la courbe $\arg(\underline{Z})$ en fonction de ω .

4°/ Pour une amplitude de $u(t)$ constante et imposée par un générateur, que peut-on dire de I_{eff} quand $|\underline{Z}|$ est minimum ?

Exercice 4

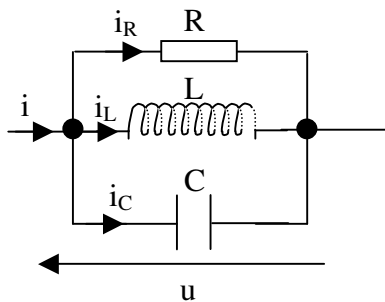


1°/ Exprimer directement l'admittance complexe du dipôle RLC parallèle

2°/ Exprimer $|\underline{Y}|$. Etudier la fonction $|\underline{Y}|(\omega)$ et tracer l'allure de la courbe $|\underline{Y}|$ en fonction de ω .

3°/ Exprimer $\arg(\underline{Y})$. Etudier la fonction $\arg(\underline{Y})$ et tracer l'allure de la courbe $\arg(\underline{Y})$ en fonction de ω .

4°/ Pour une amplitude de $u(t)$ constante et imposée par un générateur, que peut-on dire de I_{eff} quand $|\underline{Y}|$ est minimum ?

Exercice 5

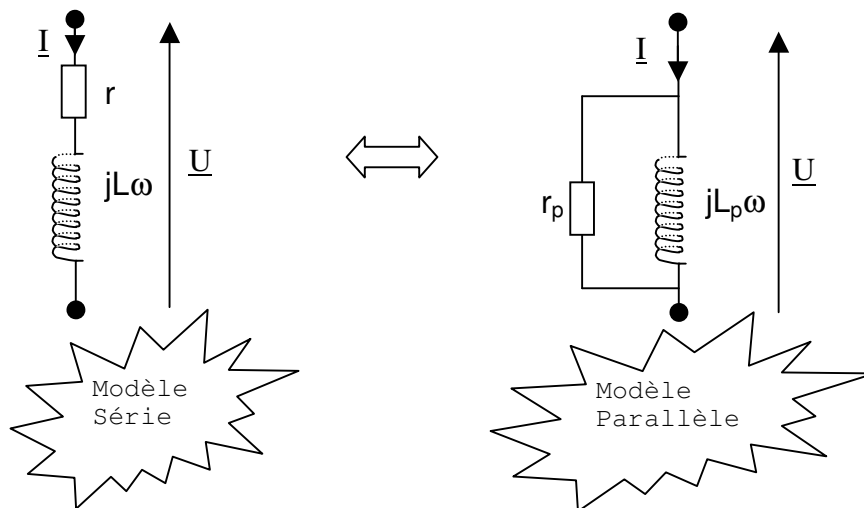

1°/ Exprimer l'impédance complexe du modèle série et l'admittance complexe du modèle parallèle.

2°/ S'agissant de la même bobine, écrire l'égalité des impédance complexes des deux modèles.


3°/ En égalant les parties imaginaires et les parties réelles des deux impédances, montrer que l'on obtient les relations suivantes :

$$\begin{aligned} r_p &= r (1 + Q^2) \\ L_p &= L (1 + (1/Q^2)) \end{aligned}$$

$$\text{Où } Q = r_p / L_p \omega = L \omega / r \text{ est le facteur de qualité (modèle //)}$$

4°/ Que deviennent ces relations si $r \ll L\omega$?

Exercice 6

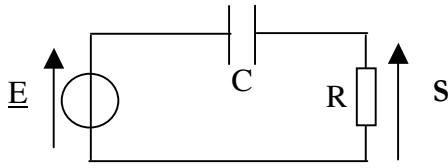


1°/ Exprimer la fonction de transfert $\underline{T} = \underline{S}/\underline{E}$ du circuit en fonction de R, C et ω . Mettre cette fonction de transfert sous la forme :

$$A/[1 - j(\omega_0/\omega)]$$

2°/ Exprimer $|\underline{T}|$ et étudier cette fonction de ω . Tracer $20\log|\underline{T}|$ en fonction de $\log\omega$.

3°/ Exprimer $\arg(\underline{T})$ et étudier ses variations en fonction de ω . Tracer $\arg(\underline{T})$ en fonction de $\log\omega$.

Exercice 7

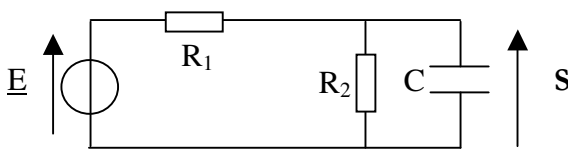


1°/ Exprimer la fonction de transfert $\underline{T} = \underline{S}/\underline{E}$ du circuit en fonction de R_1 , R_2 , C et ω . Mettre cette fonction de transfert sous la forme :

$$A/[1 + j(\omega/\omega_0)]$$

2°/ Exprimer $|\underline{T}|$ et étudier cette fonction de ω . Tracer $20\log|\underline{T}|$ en fonction de $\log\omega$.

3°/ Exprimer $\arg(\underline{T})$ et étudier ses variations en fonction de ω . Tracer $\arg(\underline{T})$ en fonction de $\log\omega$.

Exercice 8

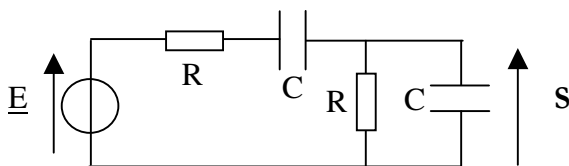

1°/ Exprimer l'admittance Y_{eq} équivalente du dipôle R et C en parallèle.


2°/ Exprimer S en fonction de E de R, C et de Y_{eq} .

3°/ En déduire la fonction de transfert $\underline{T} = \underline{S}/\underline{E}$ du circuit en fonction de R, C et ω . Mettre cette fonction de transfert sous la forme $A/[3 + j(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)]$

4°/ Exprimer $|\underline{T}|$ et étudier cette fonction de ω .

5°/ Exprimer $\arg(\underline{T})$ et étudier ses variations en fonction de ω .

Exercice 9

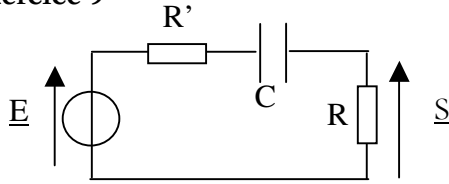

1°/ Exprimer la fonction de transfert $\underline{T} = \underline{S}/\underline{E}$ du circuit en fonction de R, C et ω . Mettre cette fonction de transfert sous la forme :

$$A/[1 - j(\omega_0/\omega)]$$


2°/ Exprimer $|\underline{T}|$ et étudier cette fonction de ω .

Tracer $20\log|\underline{T}|$ en fonction de $\log\omega$ pour $R' = R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 20 \text{ nF}$.

3°/ Exprimer la pulsation pour laquelle $|\underline{T}| = |\underline{T}|_{\max}/\sqrt{2}$

4°/ Exprimer $\arg(\underline{T})$ et étudier ses variations en fonction de ω . Tracer $\arg(\underline{T})$ en fonction de $\log\omega$.

Exercice 10

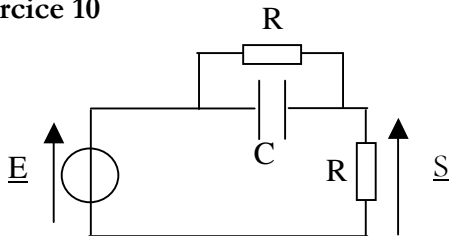

1°/ Prévoir physiquement le comportement du circuit quand $\omega \rightarrow 0$ et quand $\omega \rightarrow +\infty$.


2°/ En posant $\omega_c = 1/(RC)$ et $x = \omega/\omega_c$, montrer que $\underline{T} = \underline{S}/\underline{E} = (1+jx) / [2(1+jx/2)]$

2°/ Exprimer $|\underline{T}|$ et étudier cette fonction de ω .

Tracer $20\log|\underline{T}|$ en fonction de $\log\omega$ pour $R' = R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 20 \text{ nF}$.

4°/ Exprimer $\arg(\underline{T})$ et étudier ses variations en fonction de ω . Tracer $\arg(\underline{T})$ en fonction de $\log\omega$.

Exercice 11

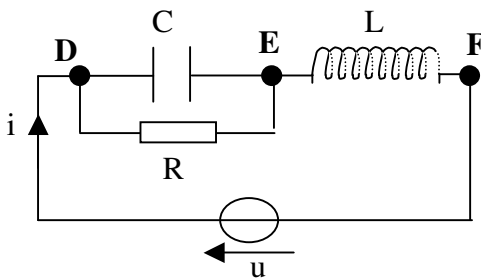

On donne :

$$L\omega = 200 \Omega \quad 1/(C\omega) = 400 \Omega$$


$$R = 300 \Omega \quad \text{et } U_{DE} = 60 \text{ V (valeur efficace)}$$

1°/ Calculer les intensités efficaces des courants dans les trois composants R, L et C. Déterminer la valeur efficace de la tension u.

2°/ Exprimer l'impédance complexe du dipôle DF en fonction de R et déterminer la valeur de R pour laquelle il est purement résistif.

EXERCICES REGIMES TRANSITOIRES

Exercice 1

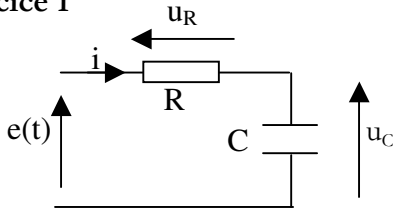


1°/ Etablir l'équation différentielle du circuit RC

2°/ Le signal $e(t)$ passe brutalement à $t=0$ de -10 V à $+10$ V.

À $t = 0$, on a alors $u_c(t) = -5$ V. Exprimer la loi de variation de $u_c(t)$.

3°/ Exprimer l'instant T pour lequel $u_c(t) = 5$ V.

Exercice 2

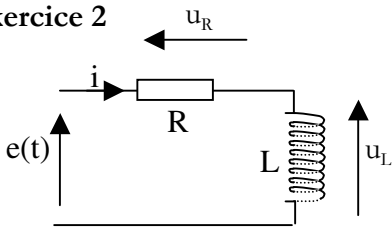

Le signal $e(t)$ passe brutalement à $t=0$ de 0 V à $+10$ V.

$R = 1 \text{ k}\Omega$ et $L = 0,5$ H

1°/ Quelles sont les valeurs à $t=0+$ de u_L , u_R et de i .


2°/ Quelles sont les valeurs de u_L et i en régime permanent.

3°/ Calculer la constante de temps du circuit

4°/ Etablir l'équation différentielle de i

5°/ Résoudre cette équation différentielle et en déduire les chronogrammes de i , u_R et u_L

Exercice 3

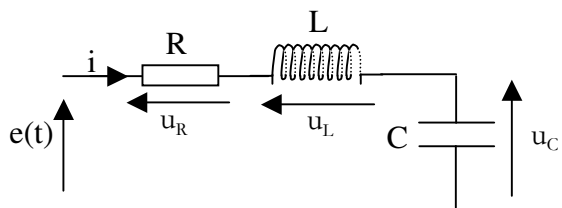

Le signal $e(t)$ passe brutalement à $t=0$ de 0 V à $+5$ V.

$R = 4 \text{ k}\Omega$, $L = 0,5$ H et $C = 2 \mu\text{F}$

1°/ Etablir l'équation différentielle de u_c et la mettre sous la forme

$$d^2 u_c/dt^2 + (2 m \omega_0) du_c/dt + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 e$$

2°/ Exprimer et calculer m et ω_0


3°/ Calculer la résistance critique donnant la limite en régime apériodique et pseudo-périodique

4°/ Résoudre l'équation différentielle en supposant le condensateur initialement déchargé.


Tout contrôle continu est soumis au règlement des examens de l'université. Toute tentative de fraude ou fraude avérée, sous quelque forme que ce soit, met immédiatement fin à l'examen, est immédiatement sanctionnée par la note zéro et est passible du conseil de discipline de l'université.

EXERCICE 1

Exprimer la résistance équivalente :

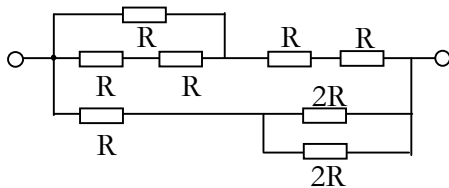

EXERCICE 2

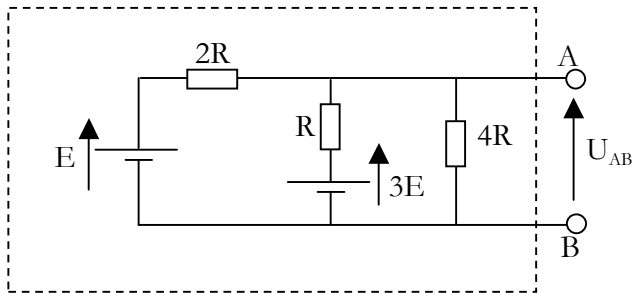


1°/ Exprimer la tension U_{AB} à vide (pas de charge entre les deux bornes de sortie).

2°/ Appliquer le théorème de Thévenin pour exprimer la résistance interne vue entre les deux bornes de sortie.

3°/ En déduire le modèle équivalent de Thévenin vu entre A et B.

EXERCICE 3

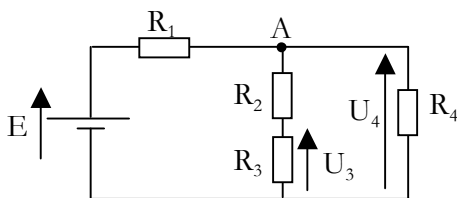

1°/ En considérant le nœud A, exprimer U_4 en fonction de E et des résistances.

2°/ Calculer la valeur de U_4 compte tenu des valeurs ci-dessous :


$$E = 9 \text{ V} \quad R_1 = 20 \, \Omega \quad R_2 = 10 \, \Omega \\ R_3 = 5 \, \Omega \quad R_4 = 20 \, \Omega$$

3°/ Calculer U_3


Tout contrôle continu est soumis au règlement des examens de l'université. Toute tentative de fraude ou fraude avérée, sous quelque forme que ce soit, met immédiatement fin à l'examen, est immédiatement sanctionnée par la note zéro et est passible du conseil de discipline de l'université.

EXERCICE 1

Exprimer la résistance équivalente :

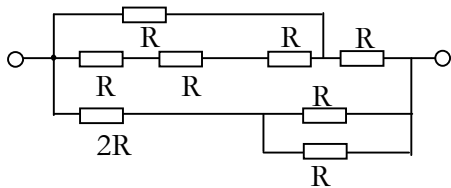

EXERCICE 2

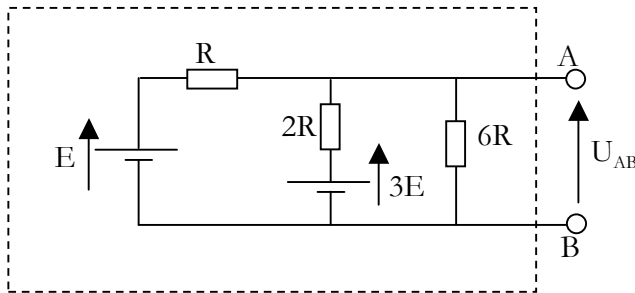


1°/ Exprimer la tension U_{AB} à vide (pas de charge entre les deux bornes de sortie).

2°/ Appliquer le théorème de Thévenin pour exprimer la résistance interne vue entre les deux bornes de sortie.

3°/ En déduire le modèle équivalent de Thévenin vu entre A et B.

EXERCICE 3

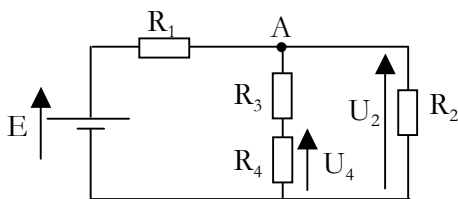

1°/ En considérant le nœud A, exprimer U_2 en fonction de E et des résistances.

2°/ Calculer la valeur de U_2 compte tenu des valeurs ci-dessous :


$$E = 9 \text{ V} \quad R_1 = 20 \, \Omega \quad R_2 = 10 \, \Omega \\ R_3 = 5 \, \Omega \quad R_4 = 20 \, \Omega$$

3°/ Calculer U_4


NOM :	gr :
--------------	-------------

Tout contrôle continu est soumis au règlement des examens de l'université. Toute tentative de fraude ou fraude avérée, sous quelque forme que ce soit, met immédiatement fin à l'examen, est immédiatement sanctionnée par la note zéro et est passible du conseil de discipline de l'université.

EXERCICE 1

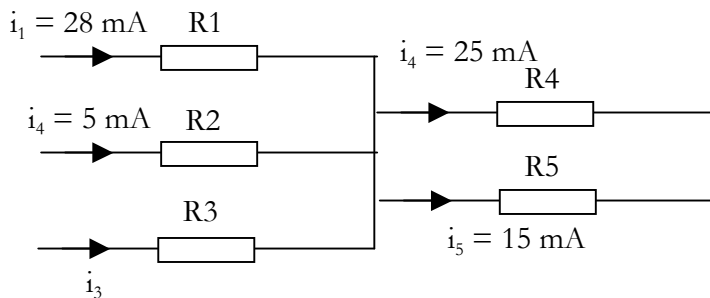


Calculer l'intensité du courant i_3 .

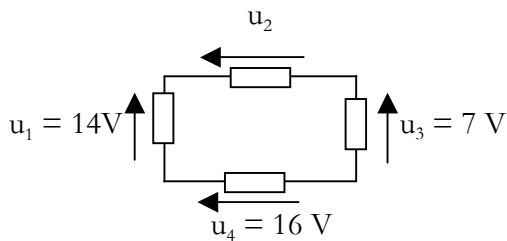

Calculer u_2

EXERCICE 2

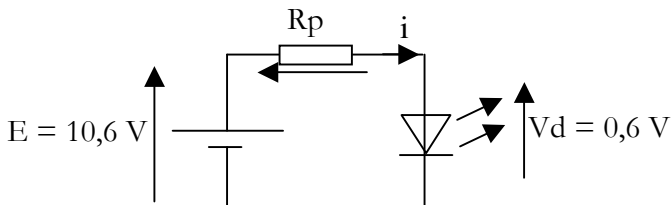


1°/ Quelle est la tension U aux bornes de Rp

2°/ Calculer la valeur de Rp permettant de limiter l'intensité i du courant électrique à 5 mA.


EXERCICE 3

Exprimer la résistance équivalente des dipôles dessinés :


1°/

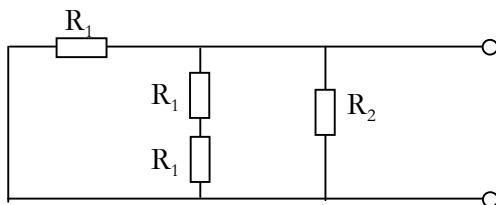

2°/

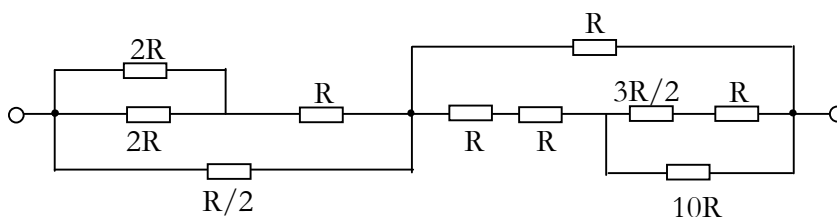

EXERCICE 4

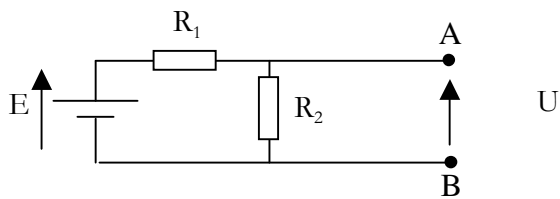


1°/ Exprimer la tension à vide U

2°/ Exprimer la résistance vue entre A et B lorsque E est court-circuitée.

3°/ En déduire le modèle équivalent de Thévenin vu entre A et B.

EXERCICE 5

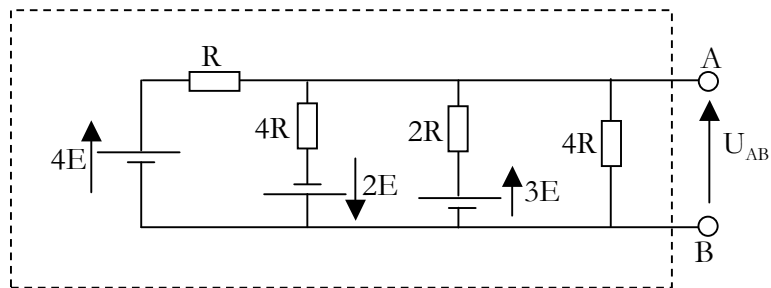

1°/ Exprimer la tension U_{AB} à vide (pas de charge entre les deux bornes de sortie).

2°/ Appliquer le théorème de Thévenin pour exprimer la résistance interne vue entre les deux bornes de sortie. Dessiner le modèle équivalent de Thévenin.

3°/ En déduire le modèle équivalent de Norton vu entre A et B.


EXAMEN PARTIEL D'ELECTRICITE n ° 2

Durée 1 h 30 min

Veillez soigner la présentation.

Tout contrôle continu est soumis au règlement des examens de l'université. Toute tentative de fraude ou fraude avérée, sous quelque forme que ce soit, met immédiatement fin à l'examen, est immédiatement sanctionnée par la note zéro et est passible du conseil de discipline de l'université.

Exercice 1 –

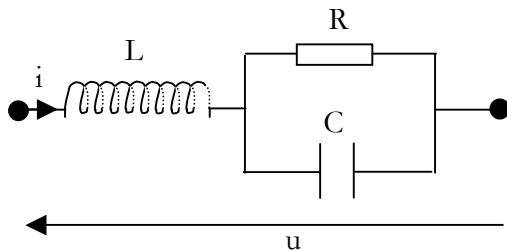

On considère le dipôle ci-contre, parcouru par un courant sinusoïdal.

1°/ A partir des expressions des impédances complexes de chaque composant, exprimer l'impédance complexe de l'ensemble du dipôle sous la forme :


$$\underline{Z} = (a + j b) / (c + j d)$$

2°/ En déduire l'expression de $|\underline{Z}|$ sans chercher à la simplifier.

3°/ Exprimer $\lim |\underline{Z}|$

- a) quand $\omega \rightarrow 0$
- b) quand $\omega \rightarrow +\infty$
- c) Vérifier vos résultats du calcul des limites par le schéma équivalent (comportement de L et C quand $\omega \rightarrow 0$ et quand $\omega \rightarrow +\infty$).

Exercice 2 -

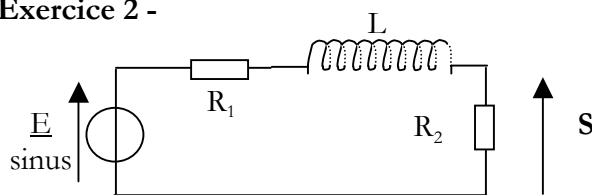

1°/ Exprimer la fonction de transfert $\underline{T} = \underline{S}/\underline{E}$ du circuit en fonction de R_1 , R_2 , L et ω . Mettre cette fonction de transfert sous la forme :

$$\underline{T} = A / [1 + j (\omega/\omega_0)]$$

2°/ Exprimer $|\underline{T}|$ et étudier cette fonction de ω .


3°/ Tracer l'allure de $G = 20 \log |\underline{T}|$ en fonction de $\log \omega$.

4°/ Exprimer $\arg(\underline{T})$ et étudier ses variations en fonction de ω .

5°/ Tracer l'allure de $\arg(\underline{T})$ en fonction de $\log \omega$.

6°/ Quelle est la nature du filtrage ?

Exercice 3 -

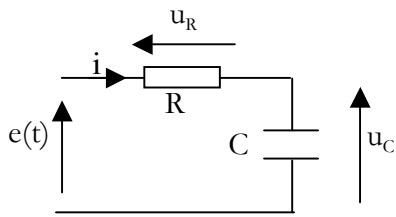

Le signal $e(t)$ passe brutalement à $t=0$ de -5 V à $+10\text{ V}$.

Initialement, $u_c(0) = -2\text{ V}$

$R = 200\ \Omega$ et $C = 1\ \mu\text{F} = 10^{-6}\text{ F}$


- 1°/ Quelles sont les valeurs à $t=0+$ de u_c , u_R et de i .
- 2°/ Quelles sont les valeurs de u_c et i en régime permanent.
- 3°/ Calculer la constante de temps du circuit
- 4°/ Etablir l'équation différentielle de u_c
- 5°/ Résoudre cette équation différentielle et en déduire les chronogrammes de u_c et de u_R .
- 6°/ Exprimer l'instant T pour lequel $u_c(t) = 5\text{ V}$.

EXAMEN D'ELECTRICITE rattrapage
Durée 1 h 30 min

Veillez soigner la présentation.

Tout contrôle continu est soumis au règlement des examens de l'université. Toute tentative de fraude ou fraude avérée, sous quelque forme que ce soit, met immédiatement fin à l'examen, est immédiatement sanctionnée par la note zéro et est passible du conseil de discipline de l'université.

Exercice 1 –

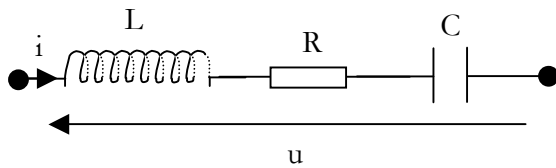

On considère le dipôle ci-contre, parcouru par un courant sinusoïdal.


1°/ A partir des expressions des impédances complexes de chaque composant, exprimer l'impédance complexe de l'ensemble du dipôle.

2°/ En déduire l'expression de $|Z|$ sans chercher à la simplifier.

3°/ Exprimer $\lim |Z|$

- d) quand $\omega \rightarrow 0$
- e) quand $\omega \rightarrow +\infty$
- f) Vérifier vos résultats du calcul des limites par le schéma équivalent (comportement de L et C quand $\omega \rightarrow 0$ et quand $\omega \rightarrow +\infty$).

Exercice 2 -

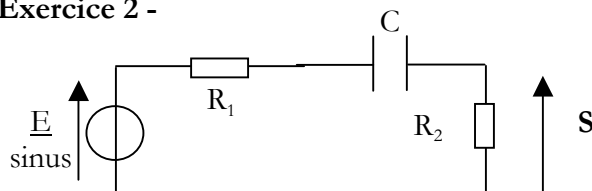

1°/ Exprimer la fonction de transfert $\underline{T} = \underline{S}/\underline{E}$ du circuit en fonction de R_1 , R_2 , L et ω . Mettre cette fonction de transfert sous la forme :

$$\underline{T} = A/[1 - j(\omega_0/\omega)]$$

2°/ Exprimer $|\underline{T}|$ et étudier cette fonction de ω .


3°/ Tracer l'allure de $G = 20\log|\underline{T}|$ en fonction de $\log\omega$.

4°/ Exprimer $\arg(\underline{T})$ et étudier ses variations en fonction de ω .

5°/ Tracer l'allure de $\arg(\underline{T})$ en fonction de $\log\omega$.

6°/ Quelle est la nature du filtrage ?

Exercice 3 -

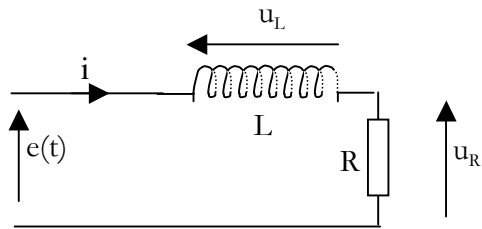

Le signal $e(t)$ passe brutalement à $t=0$ de -5 V à $+10\text{V}$.

Initialement, $u_R(0) = -2\text{ V}$

$R = 200\ \Omega$ et $L = 1\text{ mH}$

- 1°/ Quelles sont les valeurs à $t=0+$ de u_R , u_L et de i .
- 2°/ Quelles sont les valeurs de u_R et i en régime permanent.
- 3°/ Calculer la constante de temps du circuit
- 4°/ Etablir l'équation différentielle de u_R
- 5°/ Résoudre cette équation différentielle et en déduire les chronogrammes de u_R et de u_L .
- 6°/ Exprimer l'instant T pour lequel $u_R(t) = 5\text{ V}$.